

Département
ERII



Conception & Simulation Vhdl

Pascal BENOIT

Contact:

Pascal.Benoit@univ-montp2.fr



Organisation de l'enseignement du VHDL

- Cours magistral (1 séance de 1h30)
 - Introduction
- Cours / TD (7 séances de 1h30)
 - Conception de composants simples
 - Simulation
- TP (5 séances de 3h)
 - Conception de composants complexes
 - Synthèse sur cible FPGA
- MINI-PROJET (7 séances de 4h)
 - P2: Circuit intégré sur cible Silicium
 - P9: Système embarqué sur cible FPGA

Objectif du cours aujourd'hui

- Comprendre
 - la finalité
 - la différence entre Fabrication/Conception
 - ce qu'est un flot de conception
 - le rôle des HDL
 - les différences entre l'approche ASIC et FPGA
 - la méthode et les outils de travail


Prenez des notes!!!

La finalité?





La finalité?


Carte FPGA

 

Carte PC embarqué

  

Ordinateur de bord

 


Carte DSP

Circuits intégrés numériques

La finalité?



Un exemple: iPhone 3G

 


Qu'ont-ils en commun?

Microprocesseurs



Interfaces USB,
Ethernet, SPI, ...

 

Hardware Description Language

HDL

Langage de description matériel


FPGA



Périphériques



Les « Hardware Description Languages »



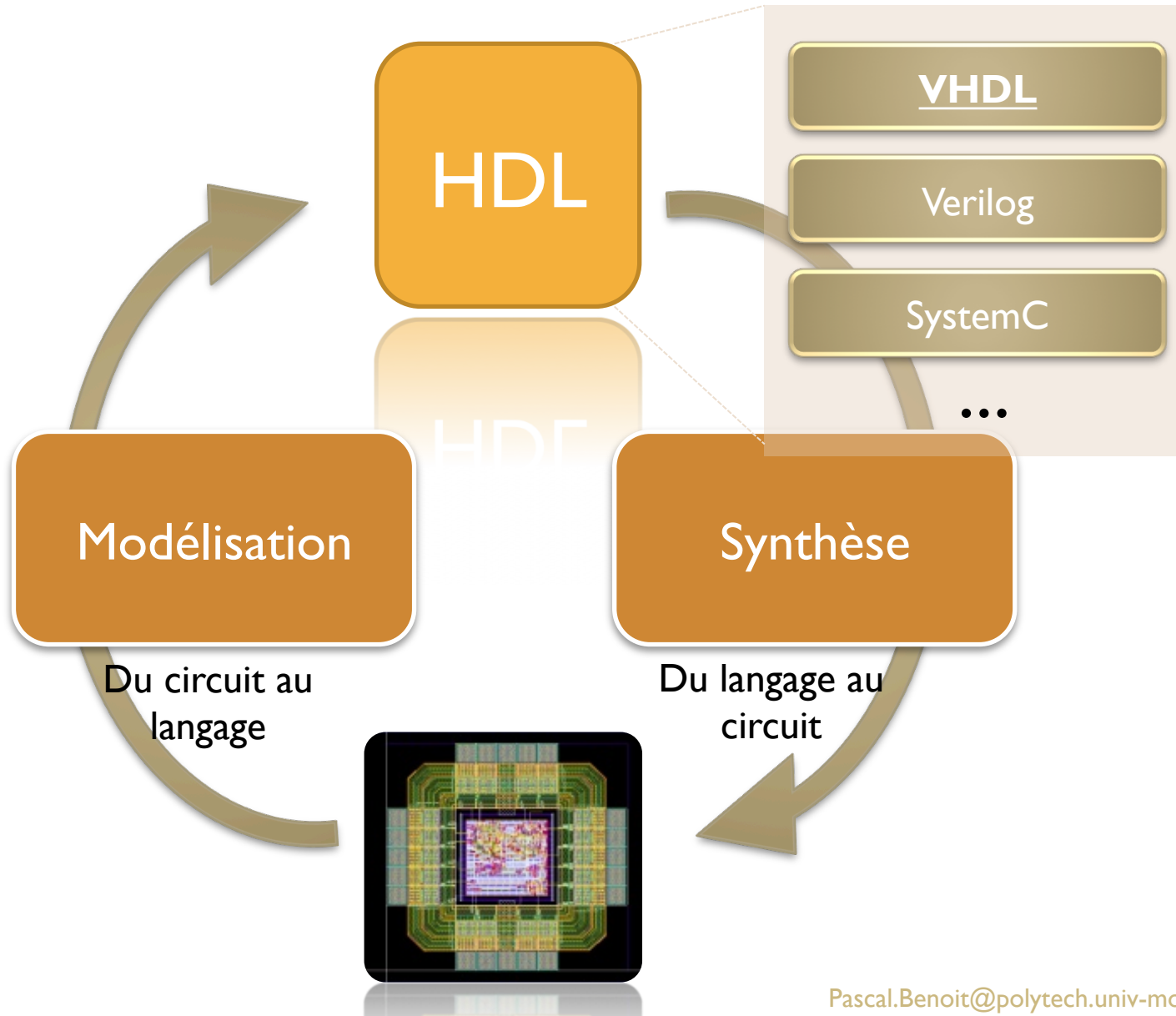


HDL, des langages pour...

HDL

Concevoir des
circuits intégrés




« Programmer »
des circuits FPGA

   

HDL, des langages pour...

HDL

Concevoir des
circuits intégrés

   


Quoi ?

Pourquoi ?


Comment ?

Concevoir des circuits intégrés

Microprocesseurs

 


Interfaces USB,
Ethernet, SPI, ...

 

Processeurs spécialisés
(Télécom, CoDec, etc.)



DSP

 






FPGA



Périphériques


Concevoir des circuits intégrés

     Zoom sur le cœur des circuits intégrés...



Concevoir des circuits intégrés


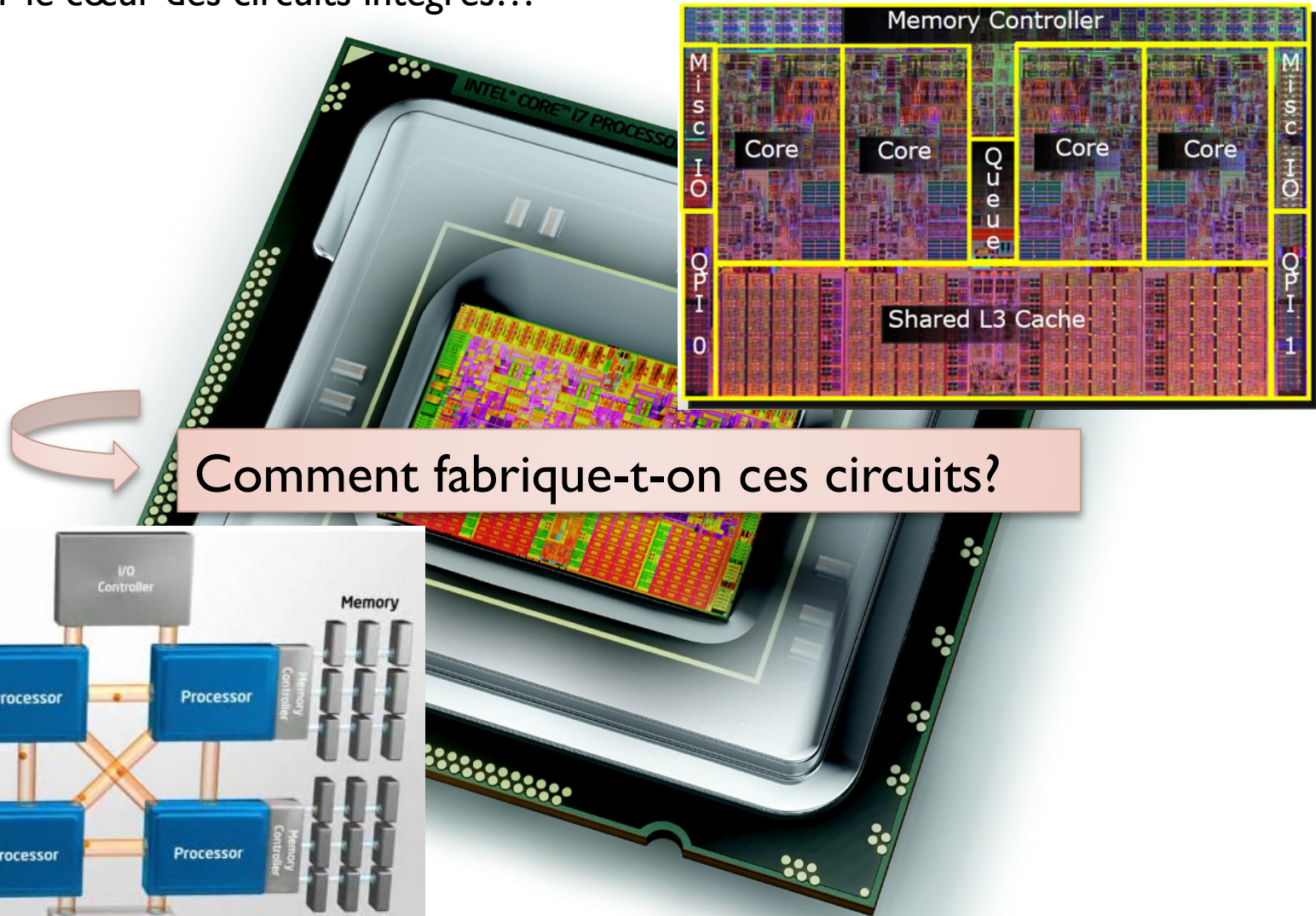
Zoom sur le cœur des circuits intégrés...




Comment fabrique-t-on ces circuits?

Processus de fabrication



Découpage du Wafer

  



Photolithographie

 


Bonding

  

Processus de fabrication

  



Dessin des masques

 



**Ingénieur
ERII!**

Conception & Fabrication

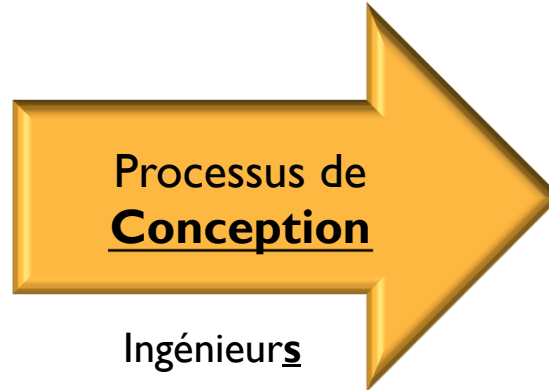
 
Cahier des charges /
Spécifications du circuit



Dessin des masques

  

Fondeur

  

Circuit




Produit Final




Evolution des méthodes de Conception

Intel 4004 10um (10000nm)

 


2300 transistors

 

1971

37 ans plus tard...

Intel Penryn 45nm

 


410 millions de transistors!




2008

Evolution des méthodes de Conception

Intel 4004 10um (10000nm)

 


2300 transistors

 

1971

38 ans plus
tard...

Intel Core i7 45nm

 


731 millions de transistors!!!



2009

Evolution des méthodes de Conception

Intel 4004 10um (10000nm)

 

Dessin des masques
« à la main »



nsistors

39 ans plus
tard...

Intel Core i7 32nm



Conception Assistée
par Ordinateur



1170 mill


Transistor count - Wikipedia, the free encyclopedia

W en.wikipedia.org/wiki/Transistor_count

1971

2010

Loi de Moore et conséquences...

 

Petit calcul...

Le masque d'1 transistor, c'est grossièrement l'intersection de 2 segments de droites perpendiculaires. Si on suppose qu'il faut 10s pour tracer à la règle ces 2 segments, combien de temps faudrait-il pour dessiner 1 milliard de transistors?

Réponse

115740 jours, soit 317 ans à temps plein, rien que pour le dessin des masques, sans compter le temps qu'il faudrait pour définir les fonctionnalités du circuit, puis la manière de connecter les transistors, et vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs sur le dessin!



Comment faire pour concevoir plus rapidement un circuit intégré?

ABSTRACTION

AUTOMATISATION

Exemple: registre 16 bits



```
library ieee ;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity dff isport(data_in:in std_logic_vector(15 downto 0);
clock:in std_logic;
data_out:out std_logic_vector(15 downto 0));
end dff;
architecture behv of dff is
begin
process(data_in, clock)
begin
if (clock='1' and clock'event) then
data_out <= data_in;
end if;
end process;
end behv;
```




15 lignes de VHDL



~ 768 segments

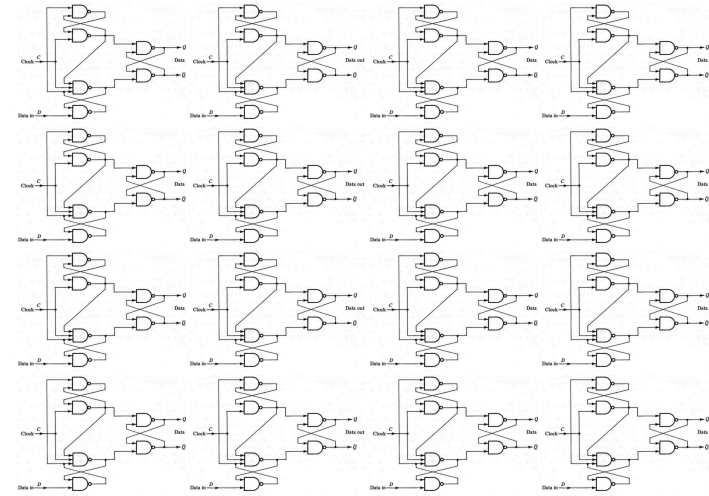 

~ 96 portes logiques

 

~ 384 transistors

Un exemple d'abstraction...

- Registre simple | 6 bits...
 - Description VHDL → 15 lignes de code
 - Portes logiques → 96 portes logiques
 - Circuit électrique → 384 transistors
 - Dessin des masques → 768 « segments »
- En résumé, l'abstraction permet de décrire plus simplement des choses compliquées...
- Outils CAO pour automatiser le passage d'un niveau d'abstraction à un autre
 - Outils de **synthèse**
 - Attention: ce n'est pas magique...
 - Vérification: outils de **simulation**, etc.

Conséquences...




Gameboy Timeline
by Jesús Díaz - Gizmodo

Gameboy



Flot de Conception Silicium




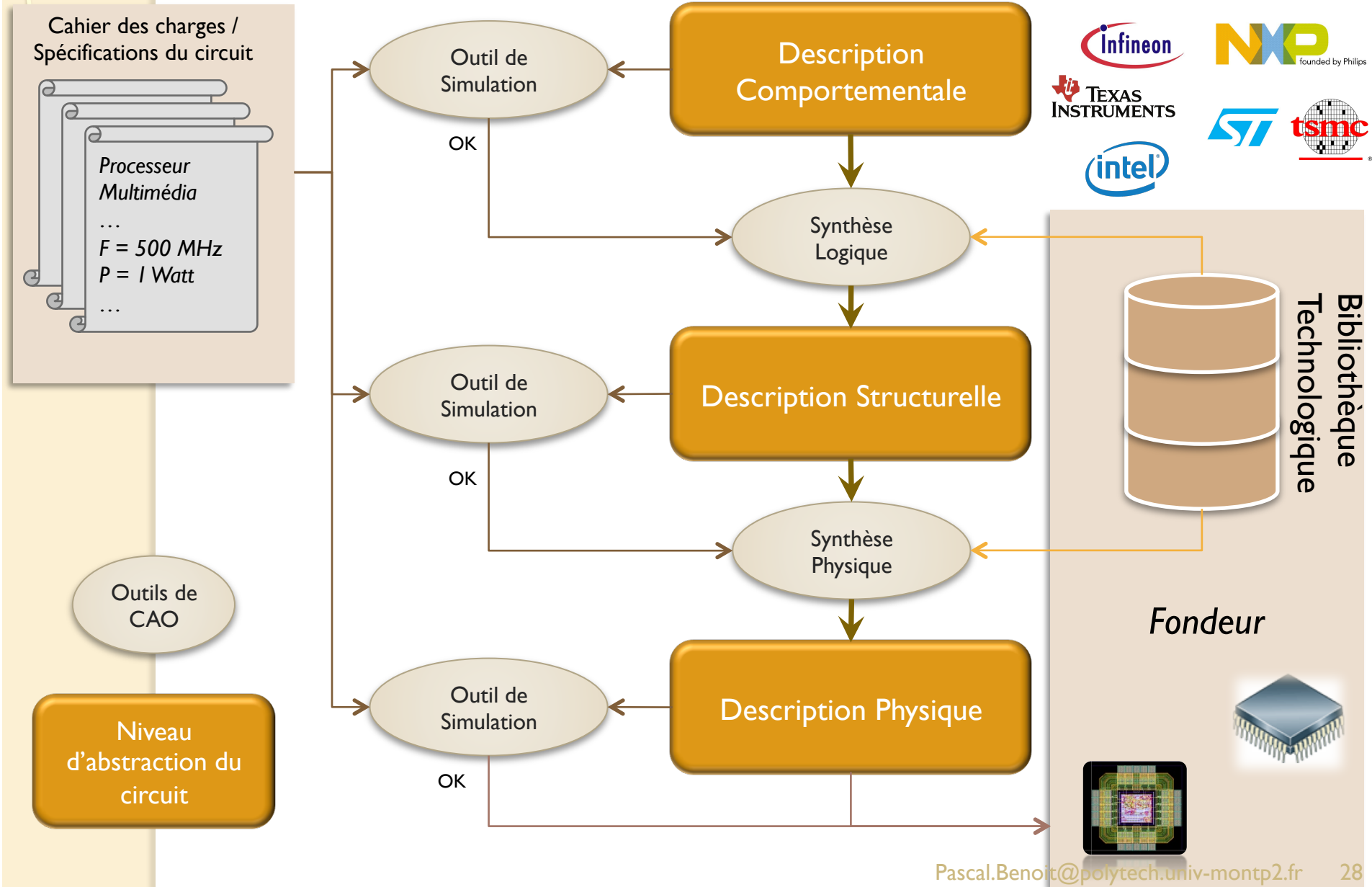


HDL, des langages pour...

HDL


Concevoir des
circuits intégrés

« Programmer »
des circuits FPGA

    

HDL, des langages pour...

HDL

 

Quoi ?

Pourquoi ?

Comment ?



Composants logiques (re-)programmables

- **FPGA**

- **FPGA** : de l'ordre de 1000M de transistors
- Pour les plus complexes, > 3G transistors...




- Programmation de fonctions logiques complexes pour
 - **Gagner du temps** lors de la conception
 - De **faibles volumes** de productions
 - La réalisation du **premier prototype**

Architecture des FPGA

- Field Programmable Gate Array
 - Tableau de blocs logiques programmables interconnectés entre eux (et vers les entrées/sorties) par des canaux de routage


Cellule élémentaire: Configurable
Logic Block

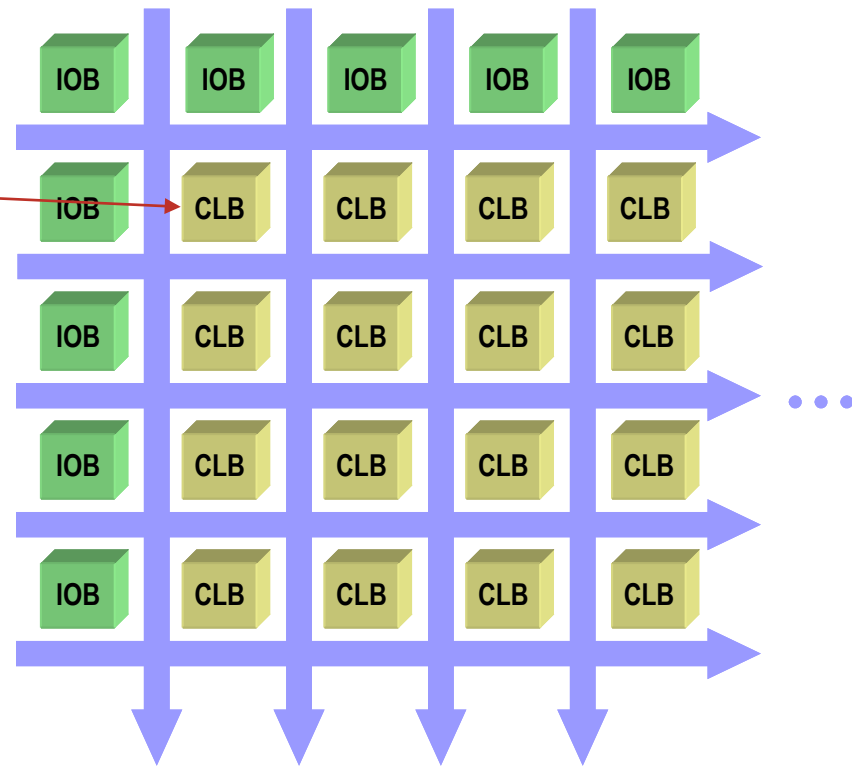Principaux fabricants: Xilinx,
Altera, Actel, Lattice, ...



Architecture des FPGA

 
- Architecture Xilinx
 - Élément de base : Logic Cell
 - Slice = 2 Logic Cell
 - Configurable Logic Bloc
 - CLB = 2 ou 4 Slices



Logic Cell

Architecture des FPGA

 - LUT \Rightarrow Look-Up Table
 - Une mémoire de taille 2^n peut implanter n'importe quelle fonction d'au plus n variables



a	b	c	y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1


...

$$y = \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c} + \bar{a}bc + \dots$$


Architecture des FPGA

- **Technologie SRAM**

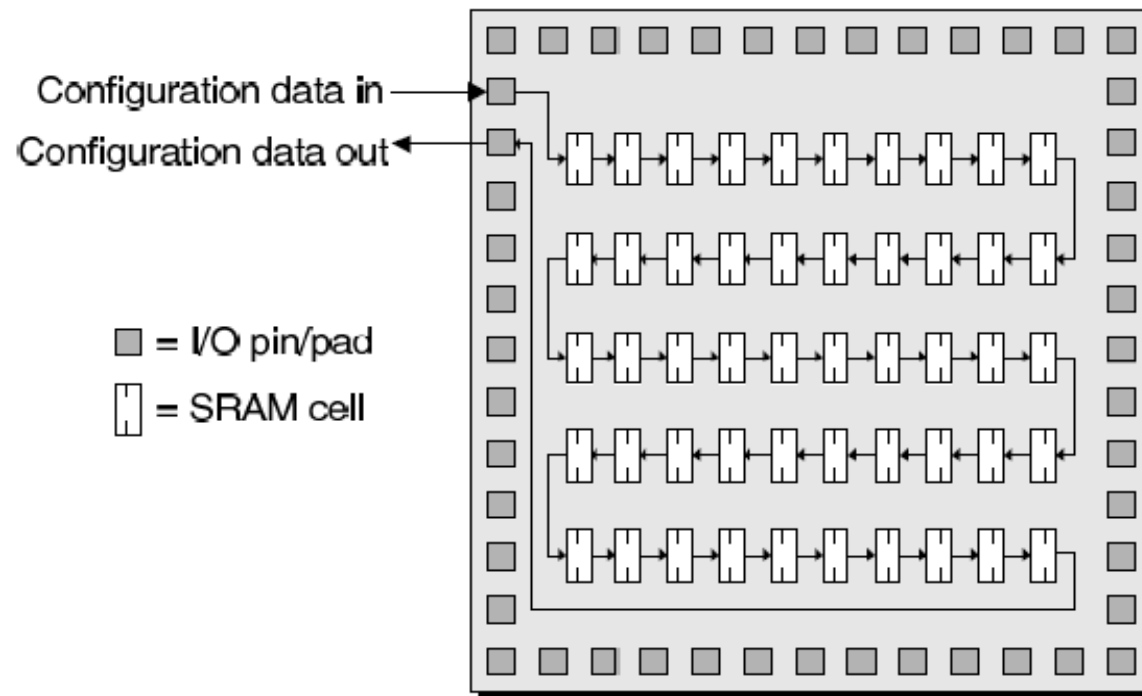- La programmation des FPGA SRAM est réalisée par l'intermédiaire d'une interface série et d'un Bitstream (flux de bit)



Flot de Conception FPGA




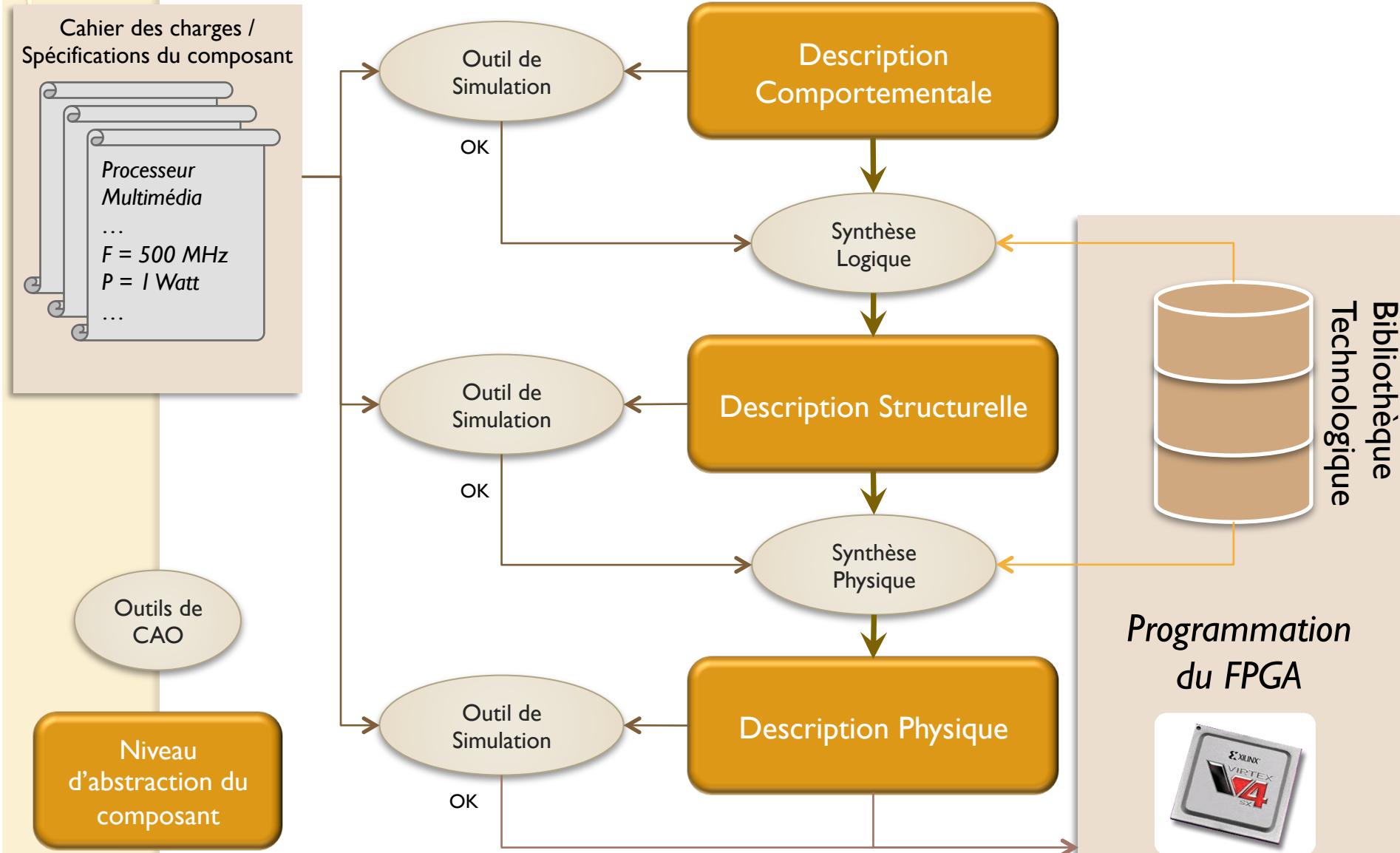


HDL, des langages pour...


HDL

Concevoir des
circuits intégrés

« Programmer »
des circuits FPGA

    


Flot de conception

 


Outils de
CAO


Niveau
d'abstraction du
circuit

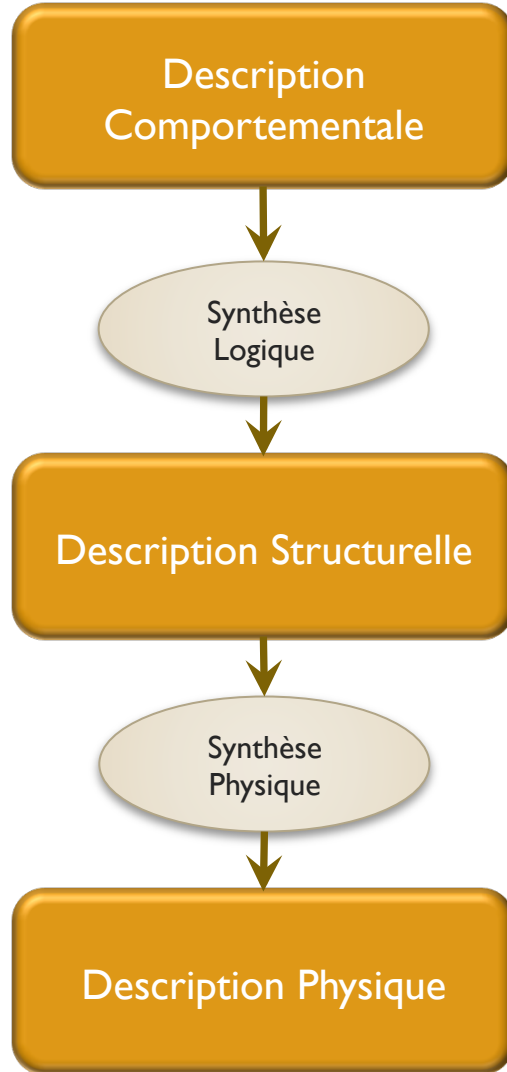

Flot de conception

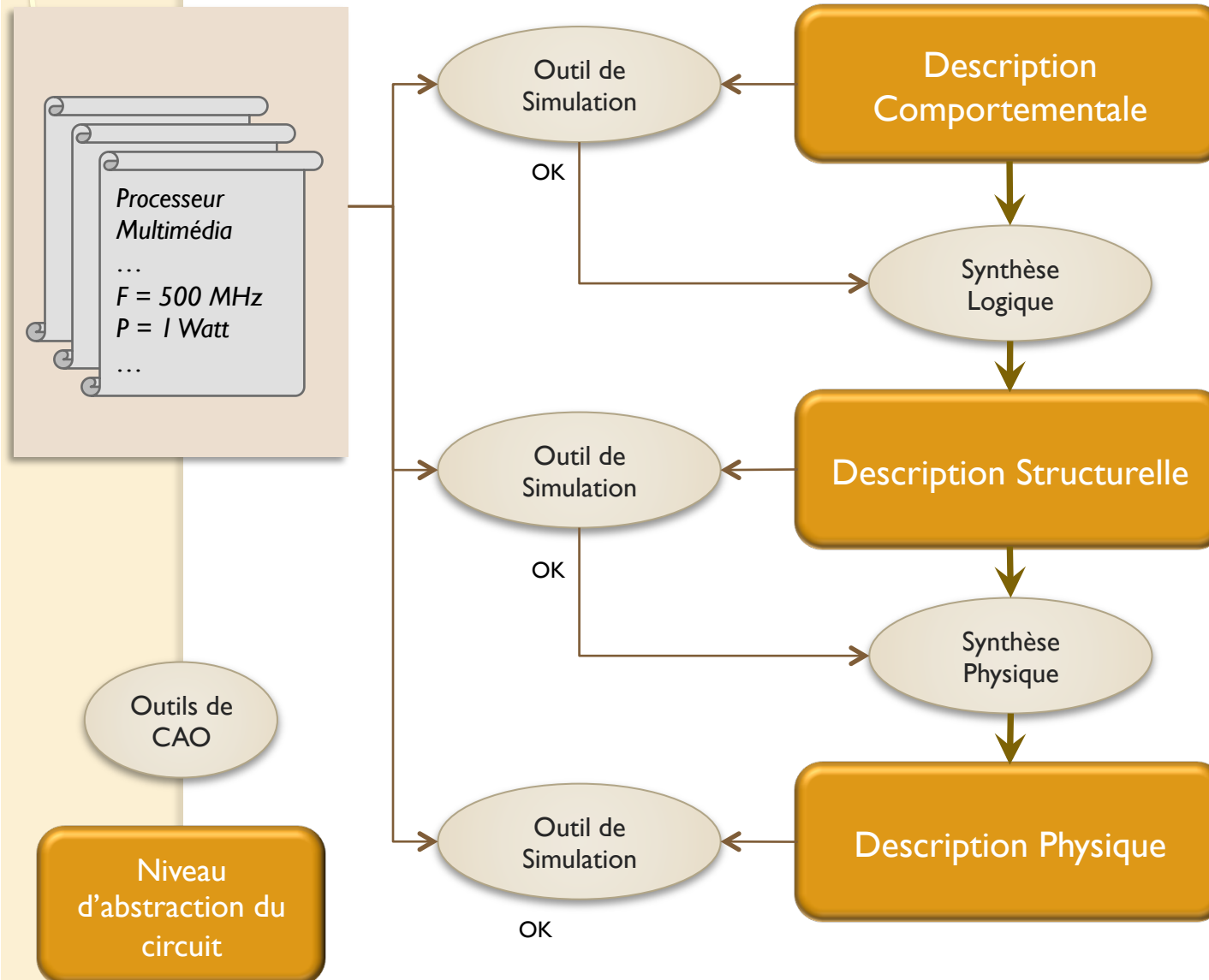

Flot de Conception Silicium

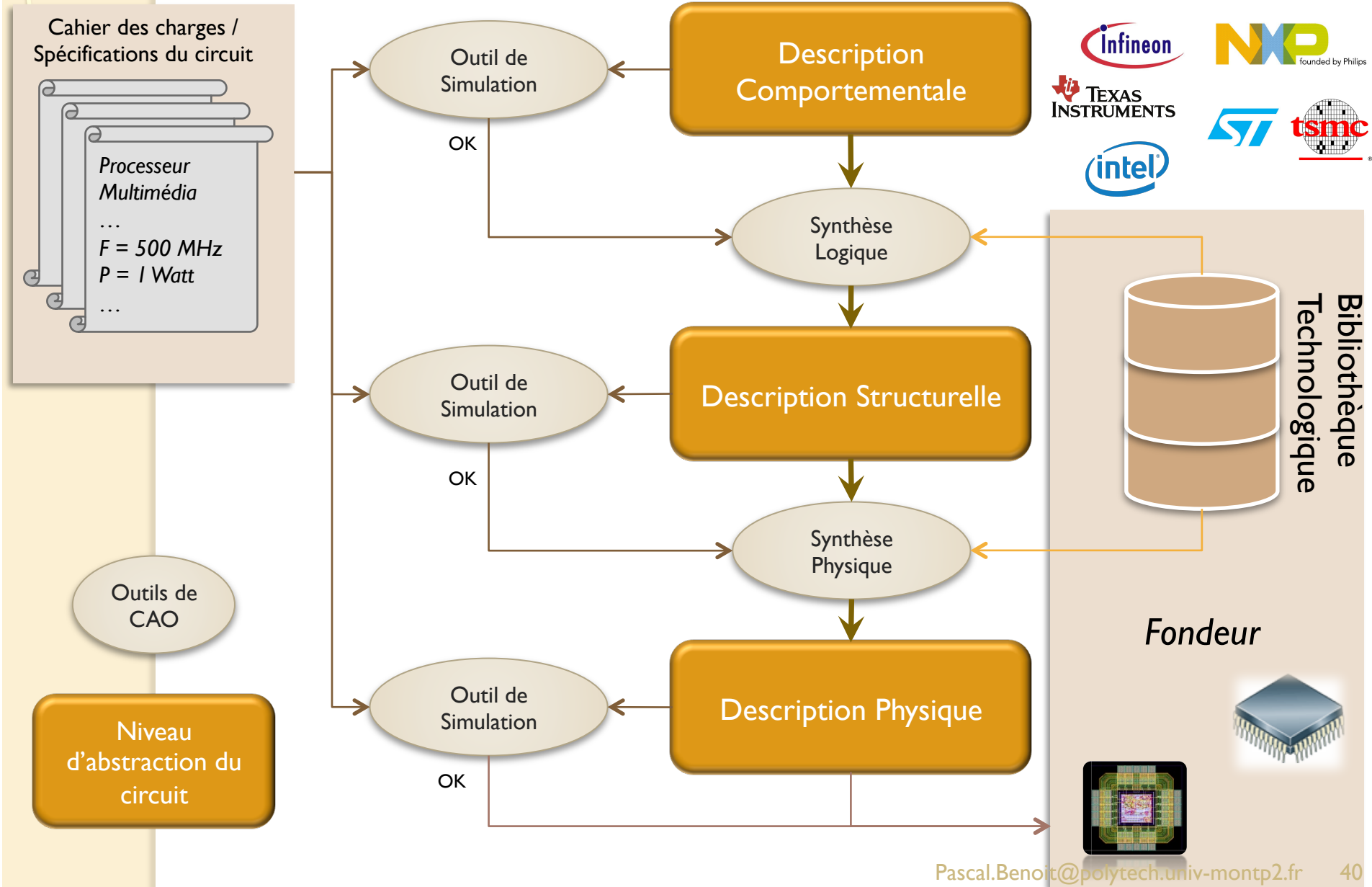


Flot de Conception Silicium

Principaux acteurs de la CAO

cādence™


SYNOPSYS®

Mentor
Graphics®

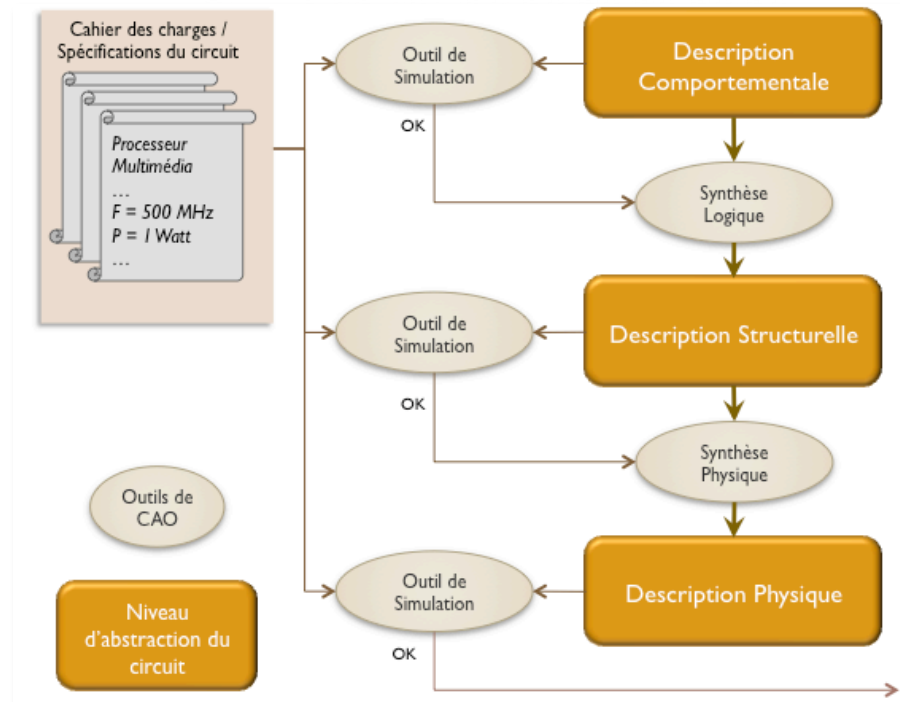


En réalité, c'est une trentaine d'outils nécessaires...

Flot de Conception FPGA

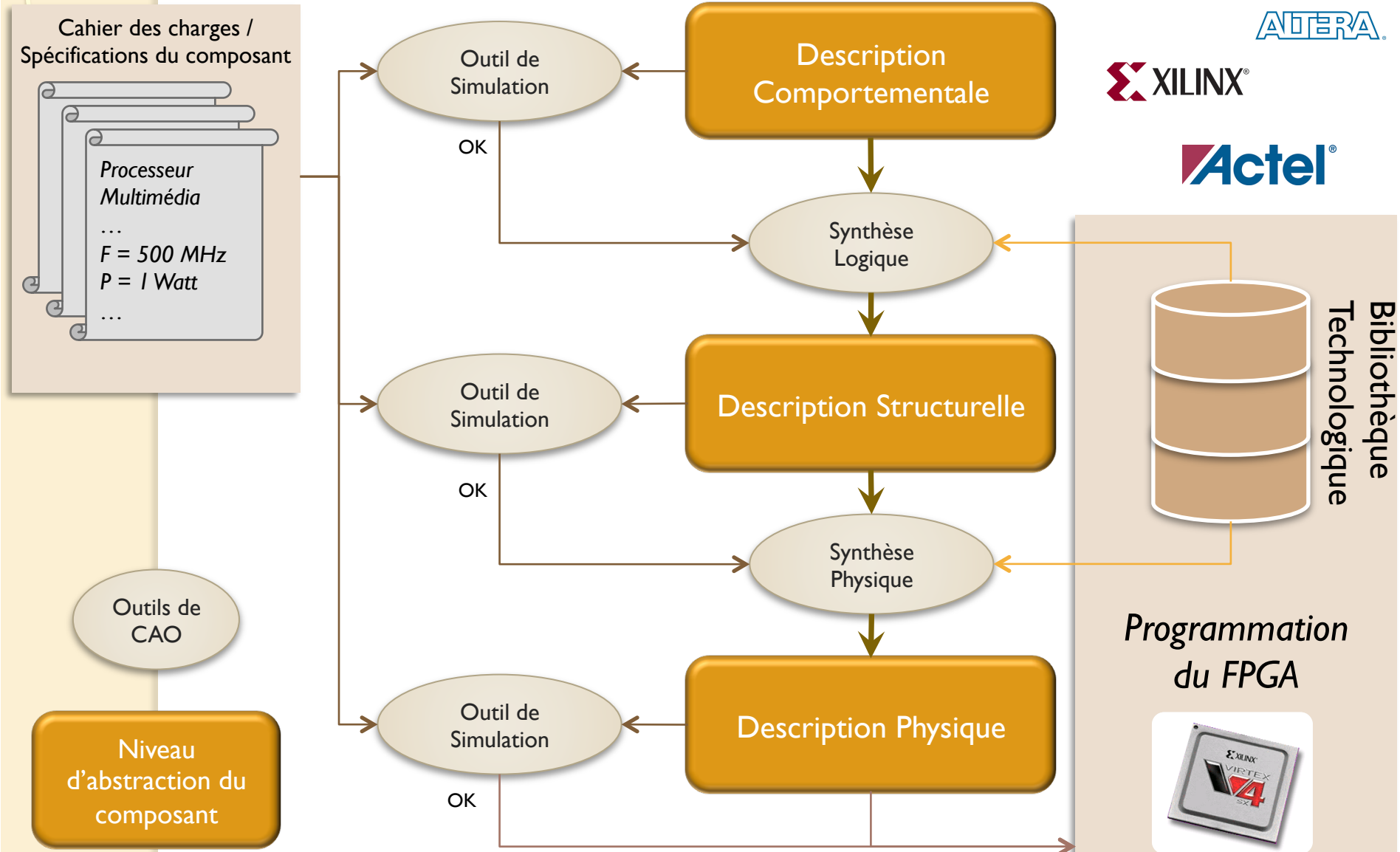


Flot de Conception FPGA

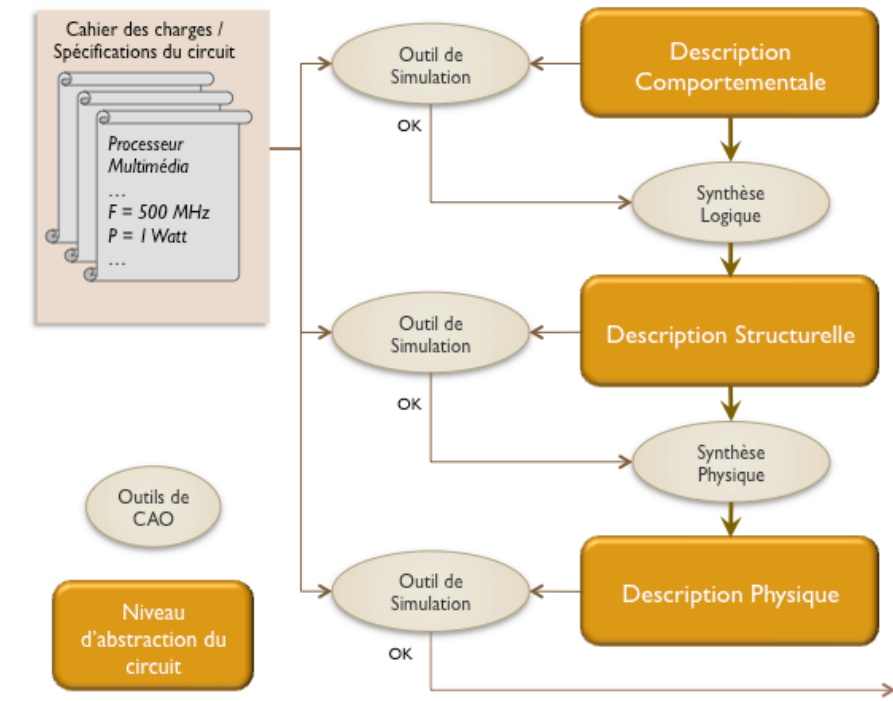
Les fabricants de FPGA fournissent leurs propres outils CAO...



Flot de Conception générique

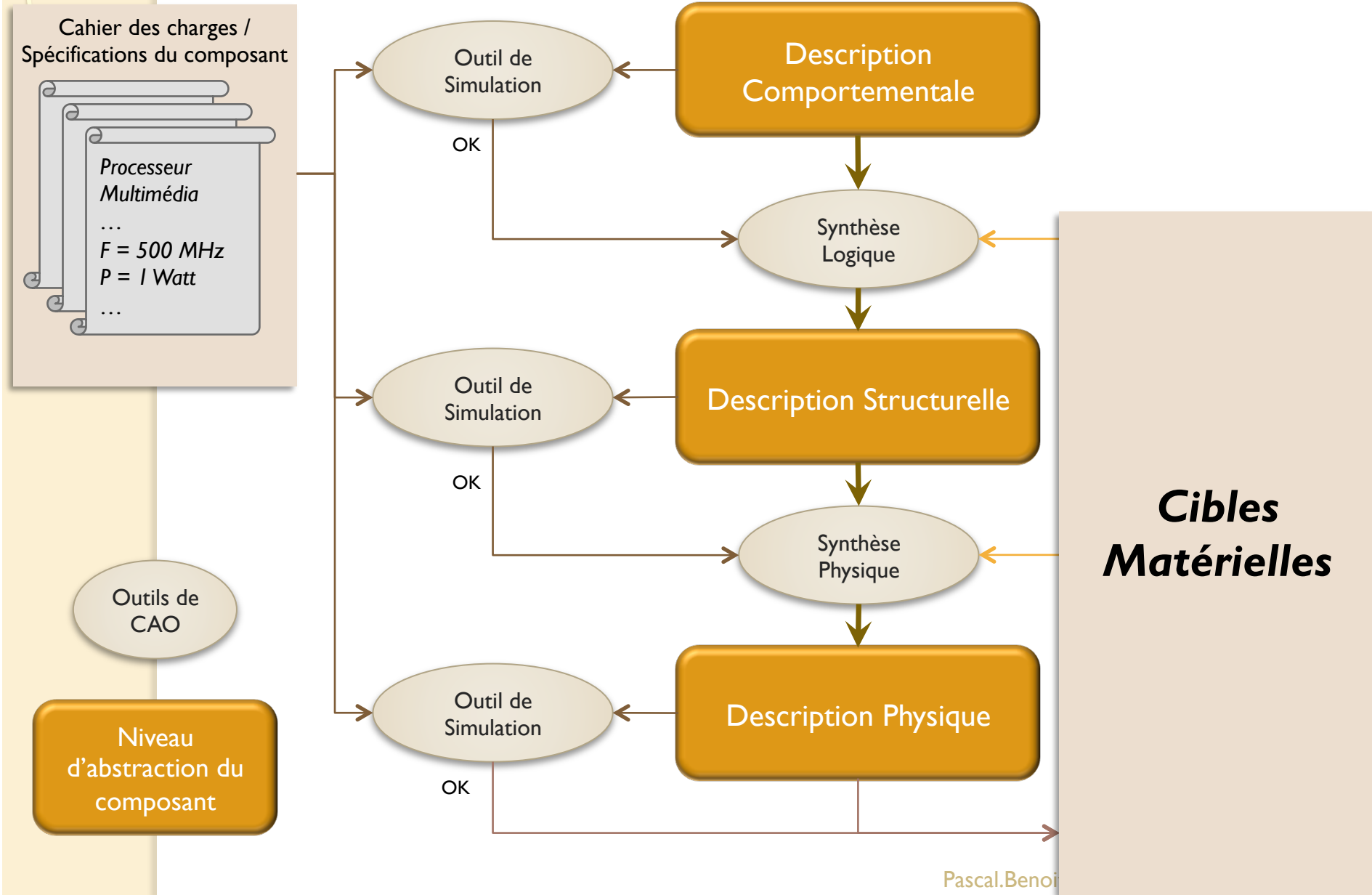


Cibles matérielles

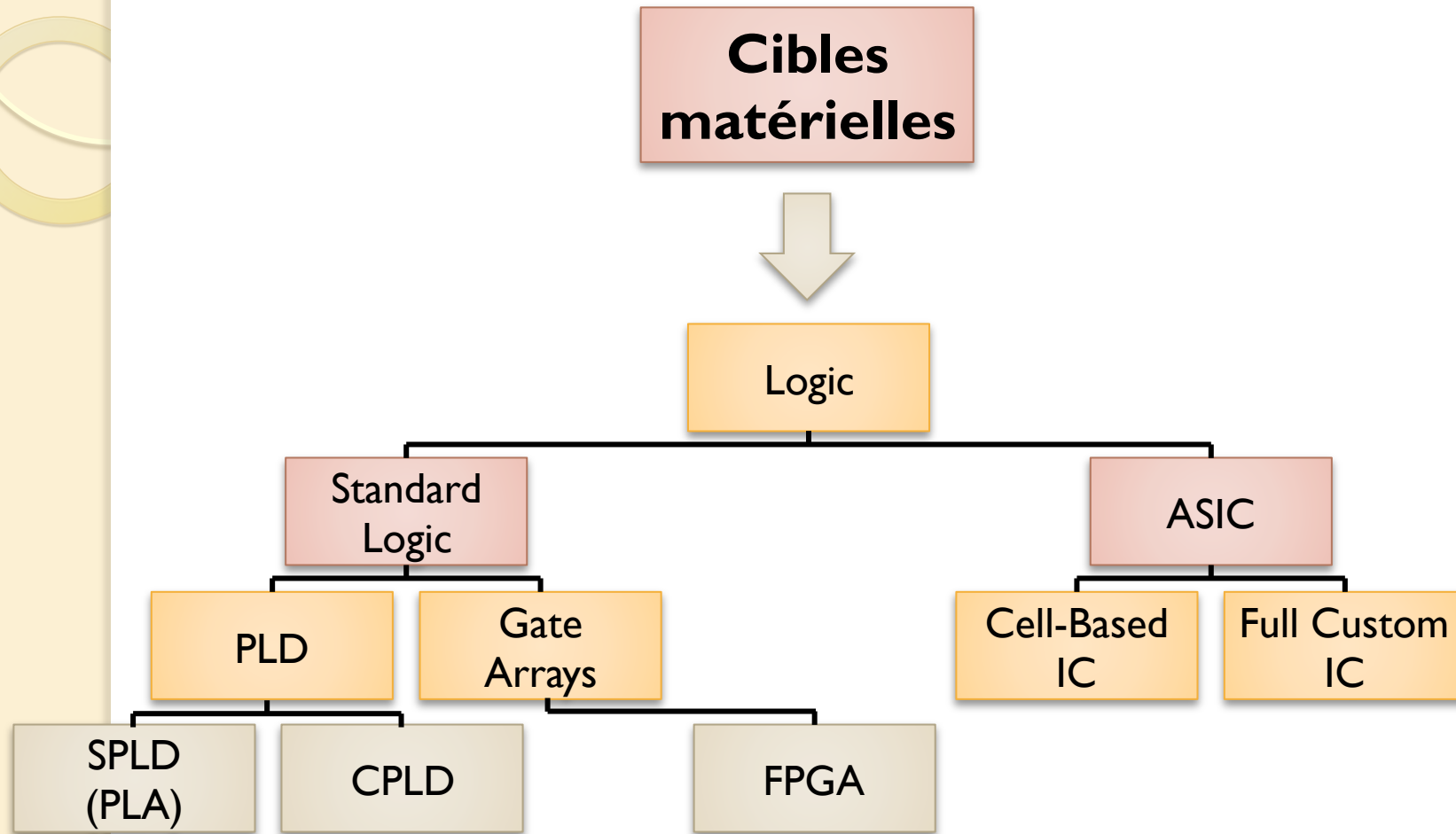


SPLD Simple Programmable Logic Device
CPLD Complex PLD (Programmable Logic Device)
FPGA Field Programmable Gate Array

HDL: Cibles matérielles

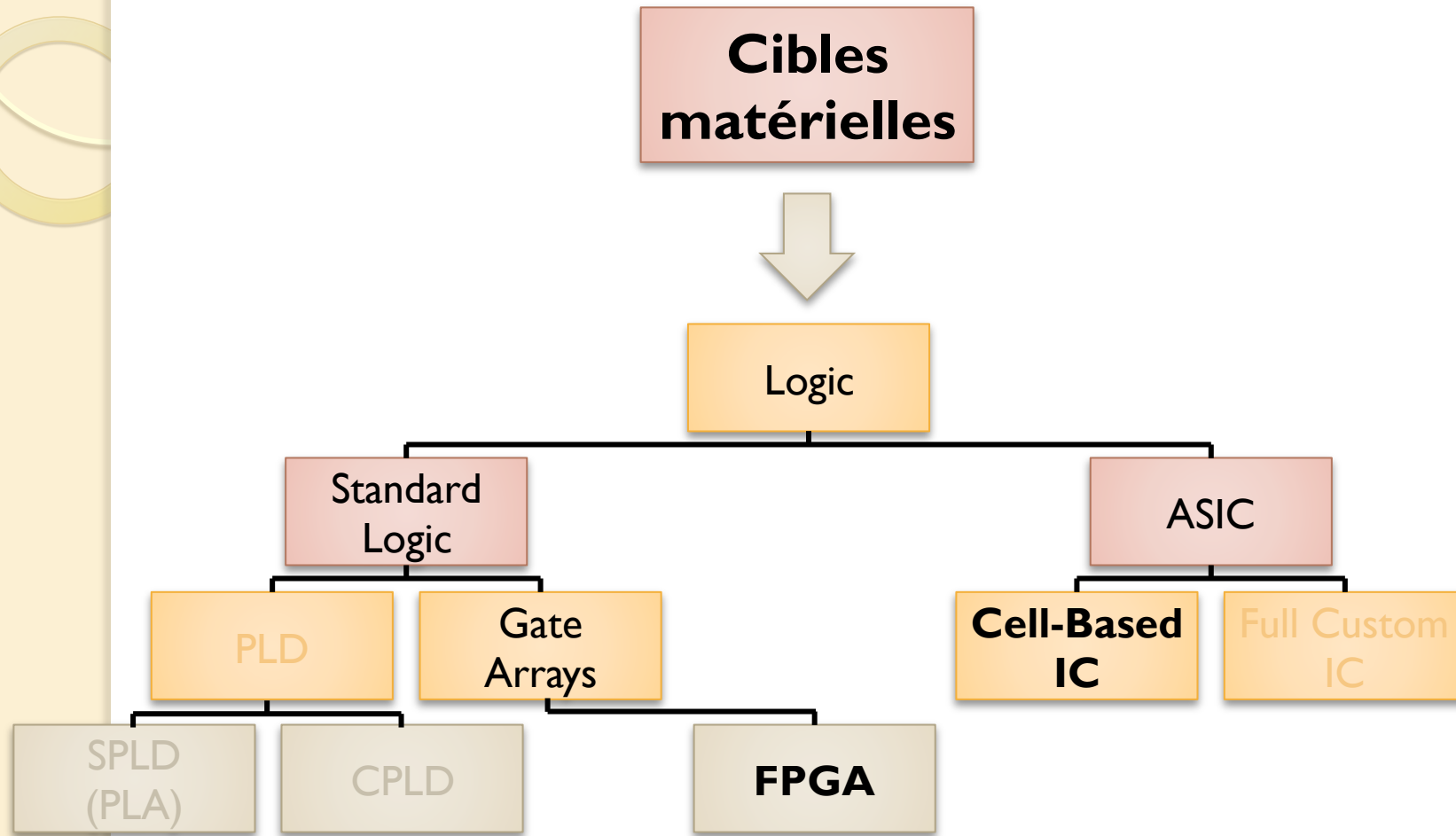

SPLD Simple Programmable Logic Device
CPLD Complex PLD (Programmable Logic Device)
FPGA Field Programmable Gate Array


Les « Hardware Description Languages »

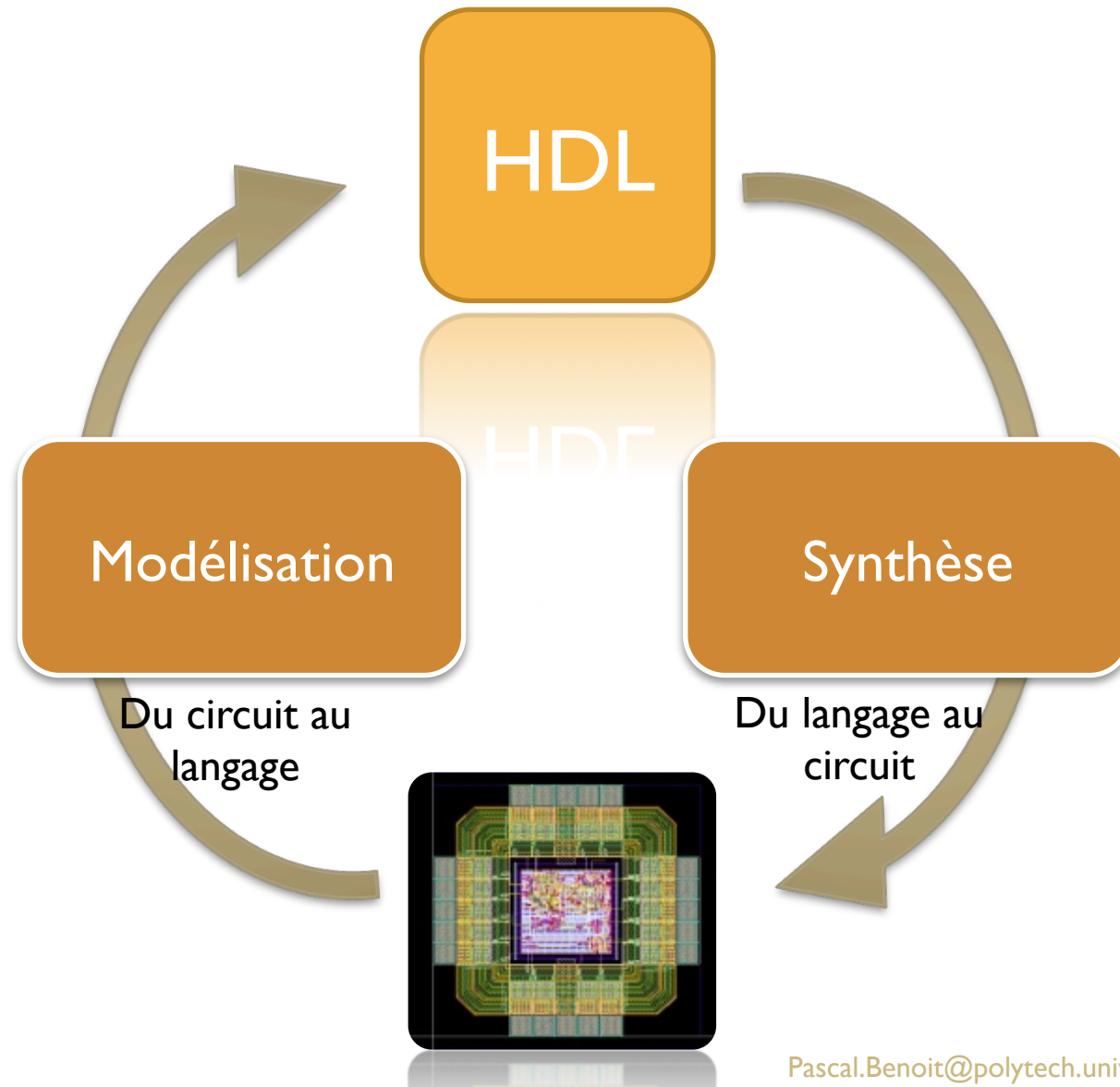

Histoire des HDL

- **1977**
 - ISP (Instruction Set Processor)
 - Carnegie Mellon University
 - KARL
 - University of Kaiserslautern
- **1980**
 - ABL
 - Descendant de KARL, interface graphique
- **1983**
 - ABEL
 - Composants logiques programmables
 - Machines à Etats Finis
- **1985**
 - Verilog
 - Gateway Design Automation (racheté par Cadence)
- **1987**
 - VHDL
 - Département de la défense USA
- Jusque là, HDL utilisés « bottom-up » Modélisation
- Progressivement, « top-down » Synthèse


Les « Hardware Description Languages »

 

Histoire des HDL

- 1990 - 2000
 - Verilog & VHDL standards IEEE
 - Quelques évolutions
- 2000
 - SystemC
 - Niveau « système »
 - Classes & macros C++
- 2002
 - SystemVerilog
 - Extension « système » de Verilog
- Langages « systèmes » « bottom-up » Modélisation
- VHDL/Verilog « top-down » Synthèse

Les « Hardware Description Languages »

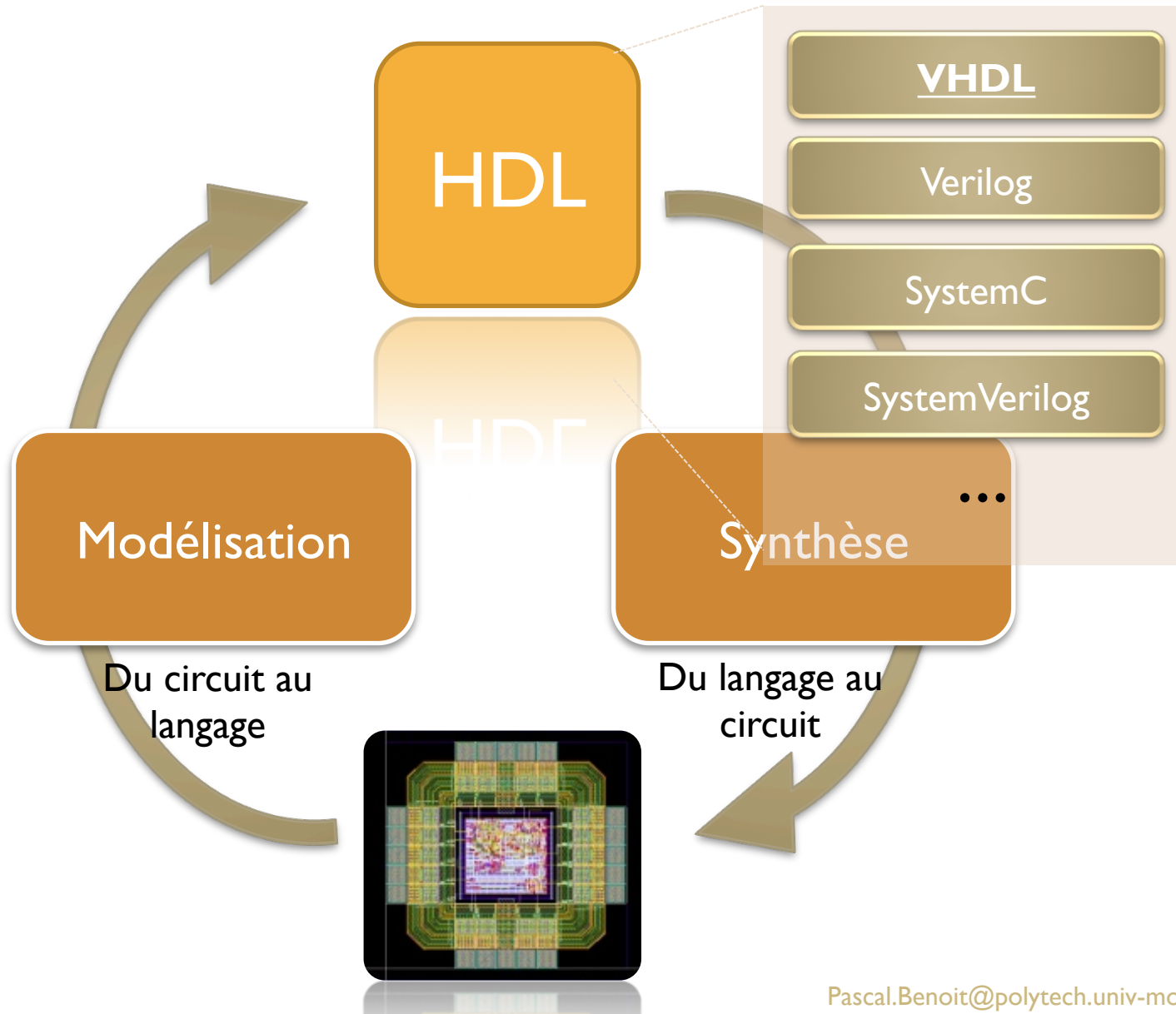

VHDL ou Verilog?



- Verilog utilisé le plus souvent après la synthèse logique
- le passage Verilog / VHDL se fait assez facilement sur les outils CAO
- Il existe des traducteurs « automatiques »...

Conception & Simulation VHDL

CONCEPTION

VHSIC – HDL: Very High Speed Integrated Circuits HDL



VHDL

Description
du circuit

Stimuli

Du langage au
circuit

Synthèses

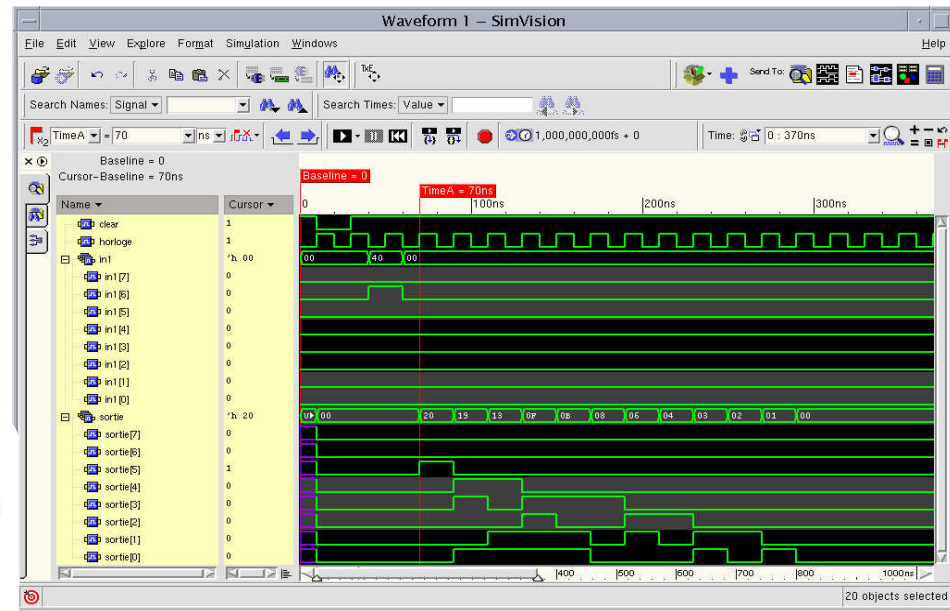 

SIMULATION

Principes généraux

- **Programmation « classique » (exemple: le langage C)**
 - Consiste à décrire une succession d'instructions qui se déroulent dans un ordre préétabli
- **Matériel ou Circuits intégrés**
 - Par essence, parallèle: tous les composants sont actifs en même temps
- **(V)HDL**
 - Sert à décrire et simuler du matériel
 - Comporte des aspects parallèles (structure du circuit) et des aspects séquentiels (processus qui décrivent les comportements des blocs)
- **Testbench**
 - C'est un programme de « test », qui doit servir à appliquer des stimuli en entrée du circuit, permettre d'observer les signaux de sorties, et ainsi vérifier la fonctionnalité du circuit simulé
 - Le testbench est écrit en VHDL
- **Simulation**
 - Émulation du matériel → parallélisme


Interro!

- Qu'est-ce qu'un circuit intégré numérique?
- Comment est conçu un CIN?
- Comment est fabriqué un CIN?
- Qu'est-ce qu'un FPGA?
- Comment est « programmé » un FPGA?
- Quel est l'intérêt des langages HDL?
- Quelle est la différence majeure entre un langage « type C » et un langage HDL?
- Qu'est-ce qu'un testbench?
- A quoi sert la simulation?

(V)HDL: langage(s) et métiers...

- Ingénieur Systèmes Embarqués
 - Spécifications, modélisation système
- Ingénieur Microélectronique Numérique « Front-end »
 - Conception de blocs, simulation, synthèse logique
- Ingénieur Microélectronique Numérique « Back-end »
 - Synthèse physique, placement / routage
- Ingénieur Test & Vérification
 - Qualité, test, simulation, etc.
- Ingénieur Electronicien FPGA
 - « Programmation » de FPGA
- Ingénieur R&D Microélectronique
 - Doctorat microélectronique, électronique, traitement du signal, etc.
 - Départements Recherche des grands groupes
- ...

 **Regardez les offres
d'emploi sur le Net!**




Tous les métiers autour du Circuit Intégré Numérique

Terminologie

- Analyse (Compilation)
 - C'est ce qu'on appelle la compilation en langage C
 - Tous les fichiers VHDL d'un projet sont compilés et le résultat est stocké dans la bibliothèque de travail (appelée «library work »)
- Elaboration
 - Cela correspond à l'édition des liens en C
 - Elle s'effectue sur l'entité de plus haut niveau hiérarchique
- Simulation
 - s'effectue sur le résultat de l'élaboration

Algorithme de l'étudiant modèle

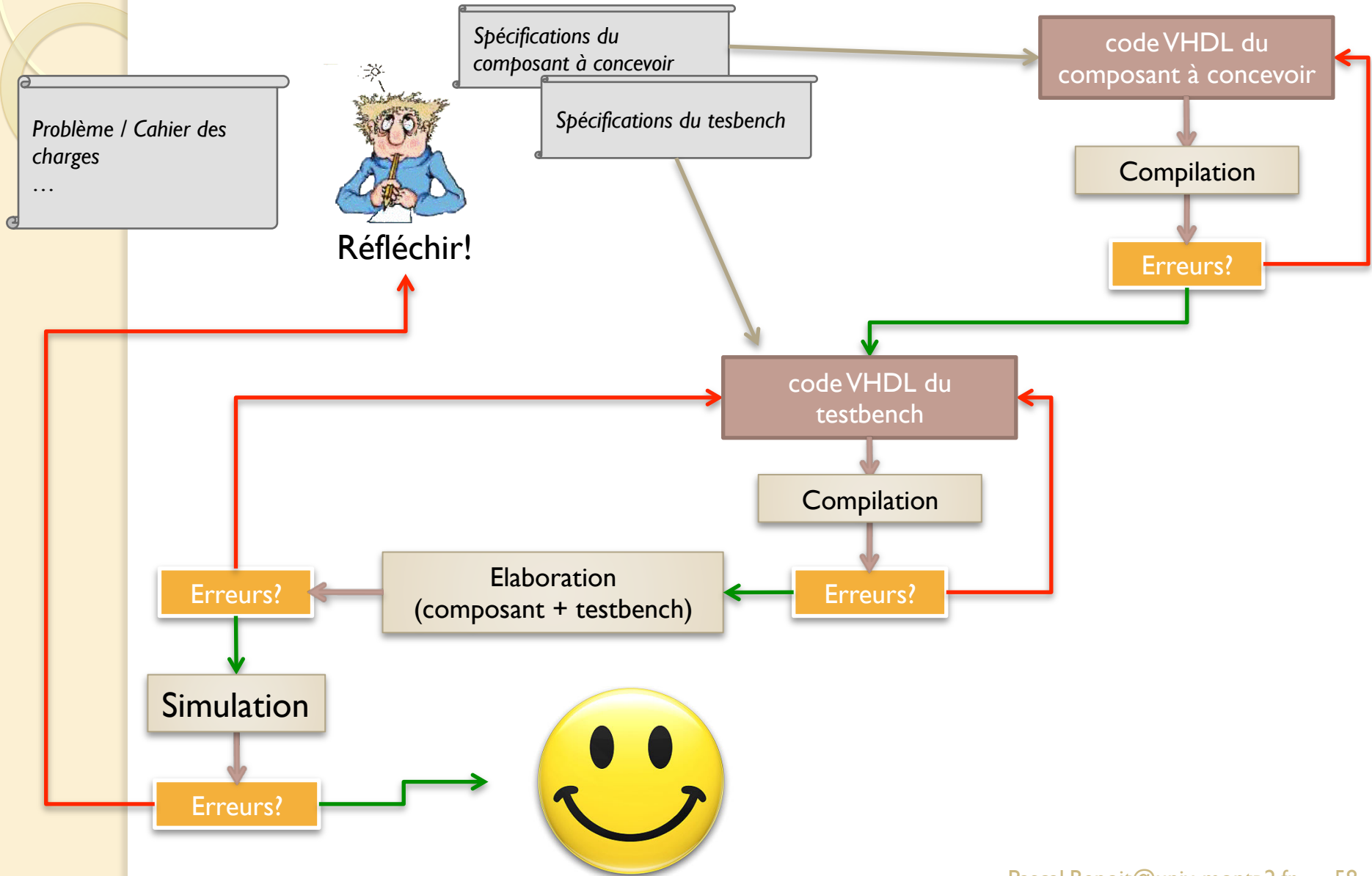

Mise en pratique!

Cahier des charges

Concevoir un circuit dont la sortie est le résultat d'un ET logique des 2 entrées sur 1 bit



Réfléchir!

Composant

2 entrées sur 1 bit
1 sortie sur 1 bit
Fonction: ET logique

Testbench

Appliquer sur les 2 entrées toutes les combinaisons possibles
« 00 », « 01 », « 10 »,
« 11 »

code VHDL du composant à concevoir

Code VHDL du circuit à concevoir

```
--Bibliothèques
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all

--Entité
entity circuit is
    port ( a,b: in std_logic;
          s: out std_logic
        );
end circuit ;

--Architecture
architecture archi of circuit is

begin
    s <= a and b;
end;
```


Code VHDL du circuit à concevoir

```
--Bibliothèques
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all

--Entité
entity circuit is
    port ( a,b: in std_logic;
          s: out std_logic
        );
end circuit ;

--Architecture
architecture archi of circuit is

begin
    s <= a and b;
end;
```

COMMENTAIRES

Les commentaires doivent être inclus dans le code, pour augmenter la lisibilité et la documentation.

Ils commencent par 2 tirets (--) et se terminent en fin de ligne

Code VHDL du circuit à concevoir

```
--Bibliothèques  
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all
```

```
--Entité  
entity circuit is  
    port ( a,b: in std_logic;  
          s: out std_logic  
    );  
end circuit;
```

```
--Architecture  
architecture archi of circuit is  
  
begin  
    s <= a and b;  
end;
```

Entity

C'est une « boîte noire » ou encore l'interface d'un module matériel.

Elle précise:

- Le nom du circuit
- Les ports d'entrées/sorties (nom, direction, type)
- Les paramètres éventuels pour les modèles génériques

Code VHDL du circuit à concevoir

```
--Bibliothèques
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all

--Entité
entity circuit is
  port ( a,b: in std_logic;
         s: out std_logic
        );
end circuit;

--Architecture
architecture archi of circuit is

begin
  s <= a and b;
end;
```

in
a et b sont des entrées
Leur type est **std logic**

Code VHDL du circuit à concevoir

```
--Bibliothèques
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all

--Entité
entity circuit is
    port ( a,b: in std_logic;
           s: out std_logic
    );
end circuit;

--Architecture
architecture archi of circuit is

begin
    s <= a and b;
end;
```

out
s est une sortie de type **std logic**


Code VHDL du circuit à concevoir

```
--Bibliothèques
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all

--Entité
entity circuit is
    port ( a,b: in std_logic;
          s: out std_logic
        );
end circuit;

--Architecture
architecture archi of circuit is

begin
    s <= a and b;
end;
```

 

Code VHDL du circuit à concevoir

```
--Bibliothèques
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all

--Entité
entity circuit is
    port ( a,b: in std_logic;
          s: out std_logic
        );
end circuit;

--Architecture
architecture archi of circuit is

begin
    s <= a and b;
end;
```

architecture <nom_architecture> **of**
<nom_entité> **is**
C'est la description interne du circuit.
Elle est toujours associée à une entité.

Code VHDL du circuit à concevoir

```
--Bibliothèques
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all

--Entité
entity circuit is
    port ( a,b: in std_logic;
           s: out std_logic
    );
end circuit;

--Architecture
architecture archi of circuit is

begin
    s <= a and b;
end;
```

« s prend la valeur du résultat de l'expression logique **a ET b** »


Code VHDL du circuit à concevoir

```
--Bibliothèques
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all

--Entité
entity circuit is
    port ( a,b: in std_logic;
           s: out std_logic
    );
end circuit;

--Architecture
architecture archi of circuit is

begin
    s <= a and b;
end;
```

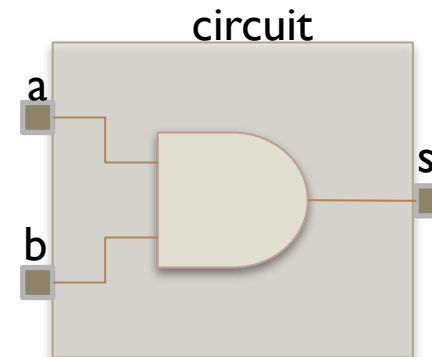

Mise en pratique!

Cahier des charges

Concevoir un circuit dont la sortie est le résultat d'un ET logique des 2 entrées sur 1 bit



Réfléchir!

Composant

2 entrées sur 1
1 sortie sur 1 bit
Fonction: ET logique

Testbench

Appliquer sur les 2 entrées toutes les combinaisons possibles
« 00 », « 01 », « 10 »,
« 11 »

code VHDL du testbench

code VHDL du composant à concevoir

Compilation

Erreurs?

Code VHDL du testbench


```
-- simulation du modèle and2
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tb_circuit is
end tb_circuit;
architecture archi of tb_circuit is

  component circuit
    port (a,b:in std_logic; s: out std_logic);
  end component;
begin
  top: circuit
    port map( a=> entree1, b=> entree2,
             s=>sortie);

end;
```

entity tb_circuit

circuit

 


Code VHDL du testbench

```
-- simulation du modèle and2
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tb_circuit is
end tb_circuit;
architecture archi of tb_circuit is
  signal entree1, entree2, sortie: std_logic;
  component circuit
    port (a,b:in std_logic; s: out std_logic);
  end component;
begin
  top: circuit
    port map( a=> entree1, b=> entree2,
             s=>sortie);

end;
```

entity tb_circuit

 


Code VHDL du testbench

```
-- simulation du modèle and2
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tb_circuit is
end tb_circuit;
architecture archi of tb_circuit is
signal entree1, entree2, sortie: std_logic;
component circuit
    port (a,b:in std_logic; s: out std_logic);
end component;
begin
    top: circuit
        port map( a=> entree1, b=> entree2,
                s=>sortie);

    stimulis: process
    begin
        entree1<='0'; entree2<='0';
        wait for 30 ns; entree1<='1';
        wait for 30 ns; entree2<='1';
        wait for 30 ns; entree1<='0'; entree2 <='0';
        wait for 30 ns;
    end process;
end;
```

entity tb_circuit

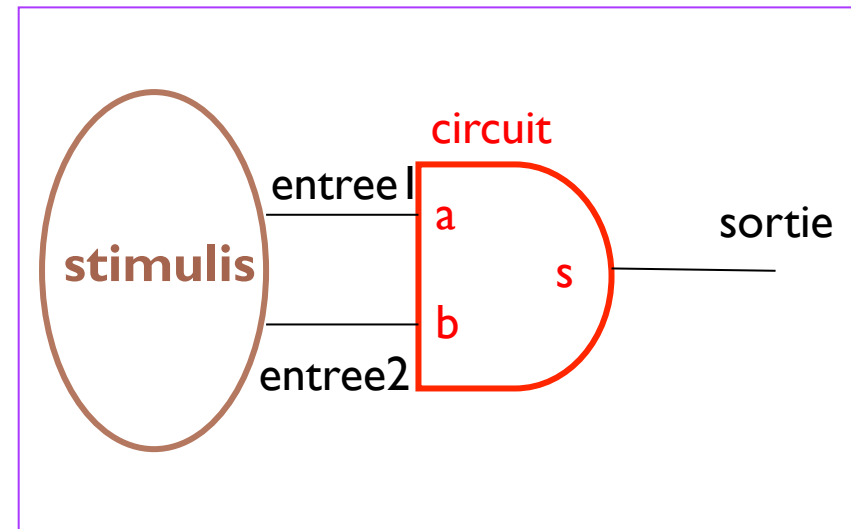

Mise en pratique!


Cahier des charges
Concevoir un circuit dont la sortie est le résultat d'un ET logique des 2 entrées sur 1 bit




Réfléchir!

Composant
2 entrées sur 1
1 sortie sur 1 bit
Fonction: ET logique

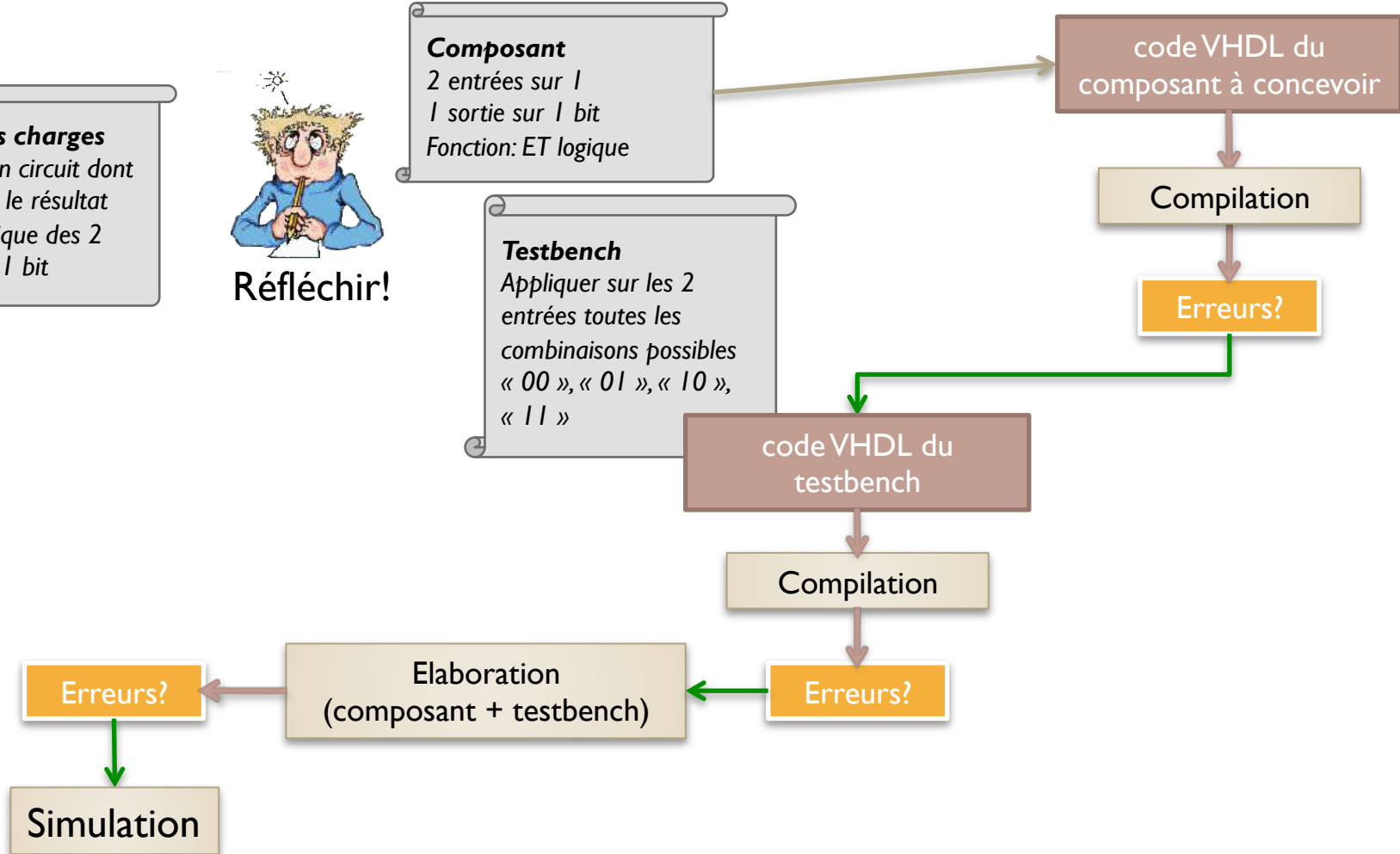Testbench
Appliquer sur les 2 entrées toutes les combinaisons possibles « 00 », « 01 », « 10 », « 11 »




Simulation

 

```
stimulis: process  
begin  
  entree1<='0'; entree2<='0';  
  wait for 30 ns;  
  
end process;
```


Simulation

 

```
stimulis: process
begin
  entree1<='0'; entree2<='0';
  wait for 30 ns;
  entree1<='1';
  wait for 30 ns;

end process;
```


Simulation

 

```
stimulis: process
begin
  entree1<='0'; entree2<='0';
  wait for 30 ns;
  entree1<='1';
  wait for 30 ns;
  entree2<='1';
  wait for 30 ns;


end process;
```


Simulation

 

```
stimulis: process
begin
  entree1 <='0'; entree2 <='0';
  wait for 30 ns;
  entree1 <='1';
  wait for 30 ns;
  entree2 <='1';
  wait for 30 ns;
  entree1 <='0'; entree2 <='0';
  wait for 30 ns;
end process;
```

Simulation

 

```
stimulis: process
begin
  entree1<='0'; entree2<='0';
  wait for 30 ns;
  entree1<='1';
  wait for 30 ns;
  entree2<='1';
  wait for 30 ns;
  entree1<='0'; entree2 <='0';
  wait for 30 ns;
end process;
```

Mise en pratique!


Cahier des charges
Concevoir un circuit dont la sortie est le résultat d'un ET logique des 2 entrées sur 1 bit



Réfléchir!

Composant
2 entrées sur 1
1 sortie sur 1 bit
Fonction: ET logique

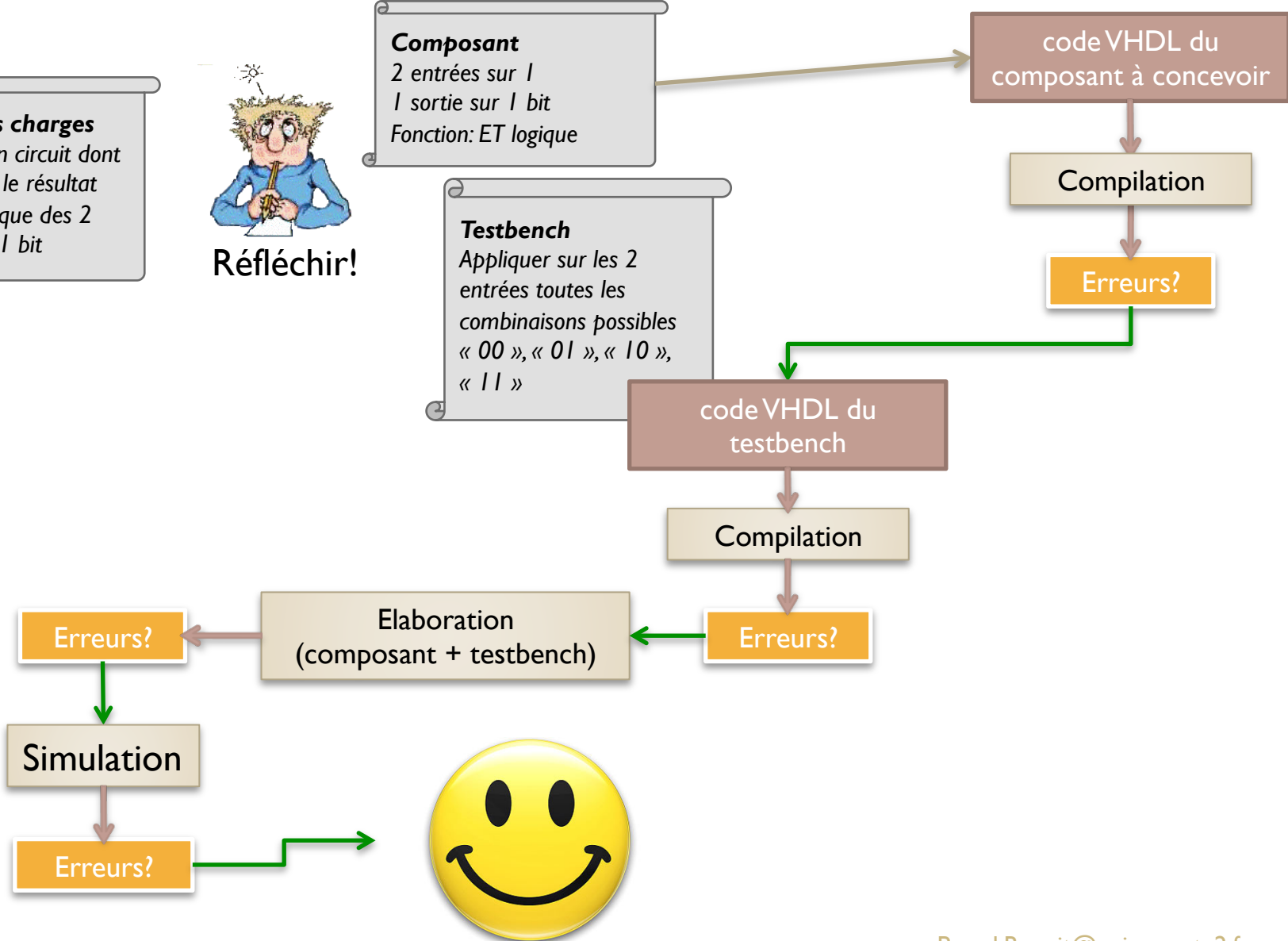Testbench
Appliquer sur les 2 entrées toutes les combinaisons possibles « 00 », « 01 », « 10 », « 11 »



Organisation de l'enseignement du VHDL


- Cours magistral (1 séance de 1h30)
 - Introduction
- Cours / TD (7 séances de 1h30)
 - Conception de composants simples
 - Simulation
- TP (5 séances de 3h)
 - Conception de composants complexes
 - Synthèse sur cible FPGA
- MINI-PROJET (7 séances de 4h)
 - P2: Circuit intégré sur cible Silicium
 - P9: Système embarqué sur cible FPGA

Outils de travail

- Fascicule de Cours/TD
- Simulateur HDL
- Site web
- Cartes FPGA
- Outils CAO
- Liens Internet
- Livres

Flot de conception FPGA (TP & Projet P9)

Xilinx ISE


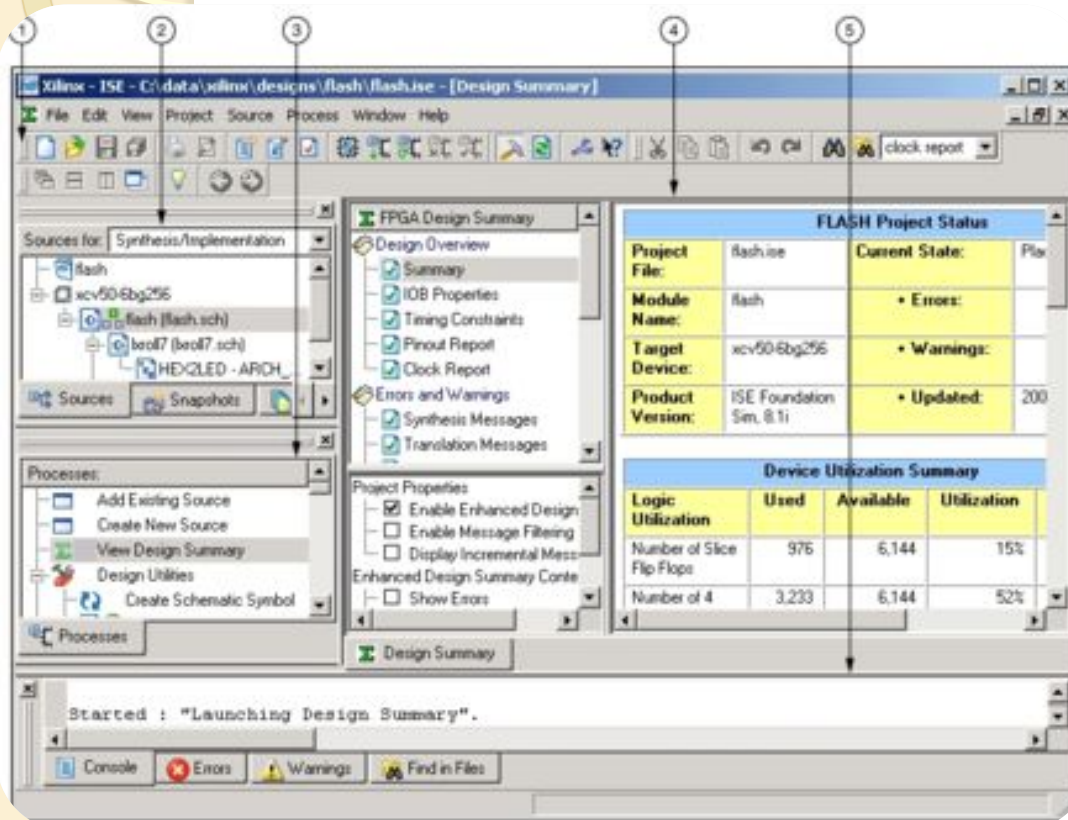


- Edition
- Simulation
- Synthèse
- Placement / Routage
- Programmation du bitstream
- ...

<http://www.xilinx.com/tools/webpack.htm>

Carte FPGA (TD/TP & Maison 😊)

Nexys2 FPGA Board

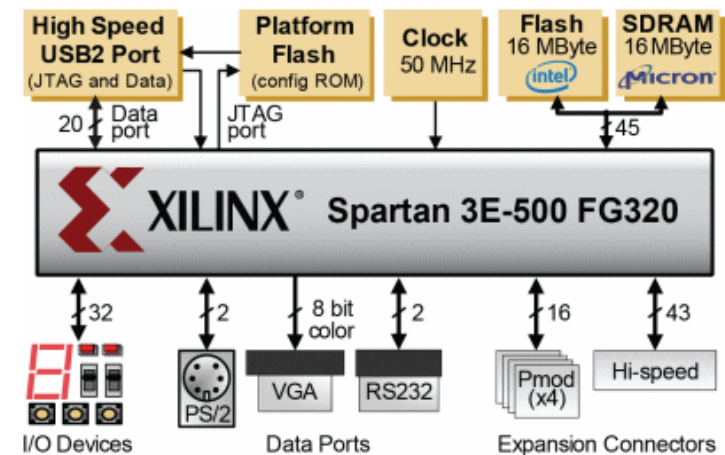 


<http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,400,451&Prod=NEXYS2>

Simulateur HDL

- **ModelSim** (en TD/TP)

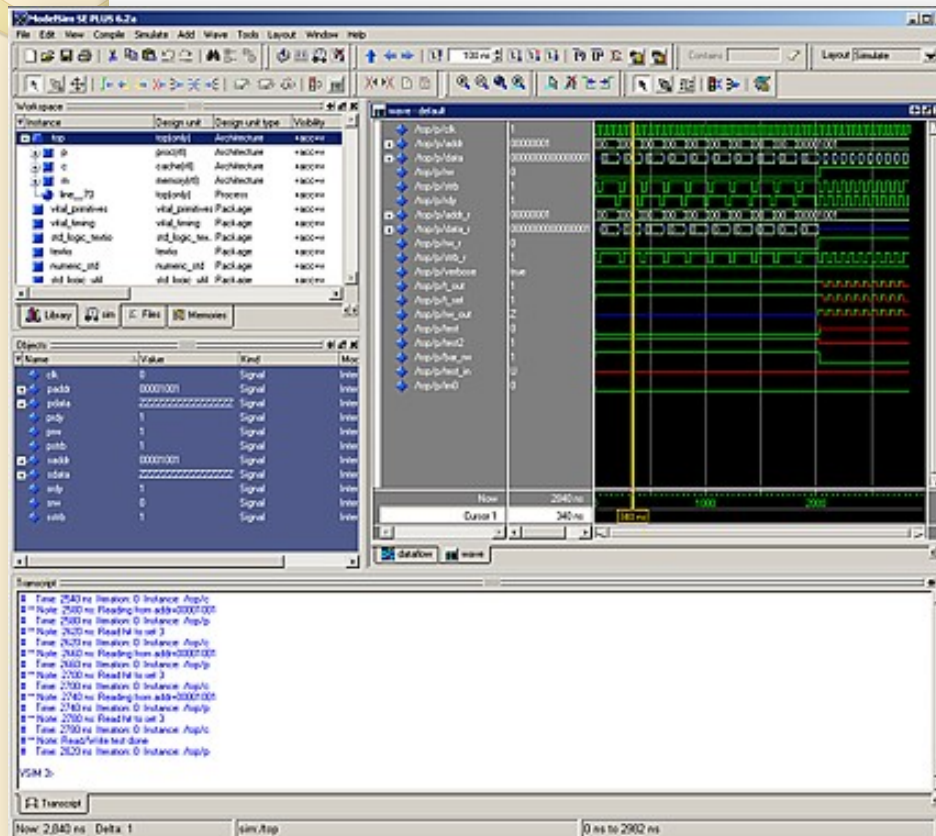- le simulateur le plus utilisé dans le milieu industriel et académique




- Multi-language simulation engine
- Verilog, VHDL, SystemVerilog
- Design Code Coverage
- SystemVerilog for Design
- Integrated debug
- Mixed HDL
- Simulation option SystemC
- Option TCL/tk

Autres simulateurs: ActiveHDL (Aldec), NcSim (Cadence), Vcs (Synopsys), ...

http://www.model.com/resources/student_edition/download.asp




Carte FPGA (Projet P9)

Carte Digilent Spartan 3E Starter Kit

 


- Xilinx XC3S500E FPGA
- Xilinx XCF04 Platform Flash for storing FPGA configurations
- St Microelectronics M25P16 16Mbit Serial Flash
- Intel TE28F128 (or JS28F128) 128Mbit StrataFlash
- Linear Technologies Power Supplies
- Texas Instruments TPS75003 Triple-Supply Power Management IC
- SMSC LAN83C185 Ethernet PHY
- Micron 256Mbit DDR SDRAM

Flot de conception Silicium (Projet P2)

 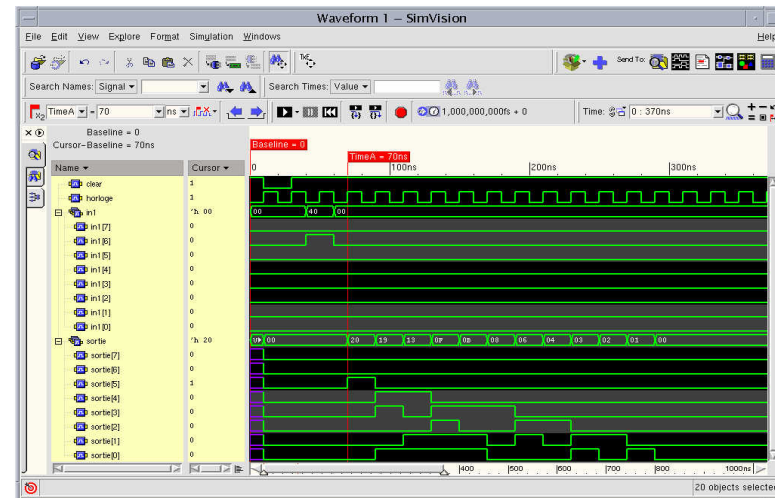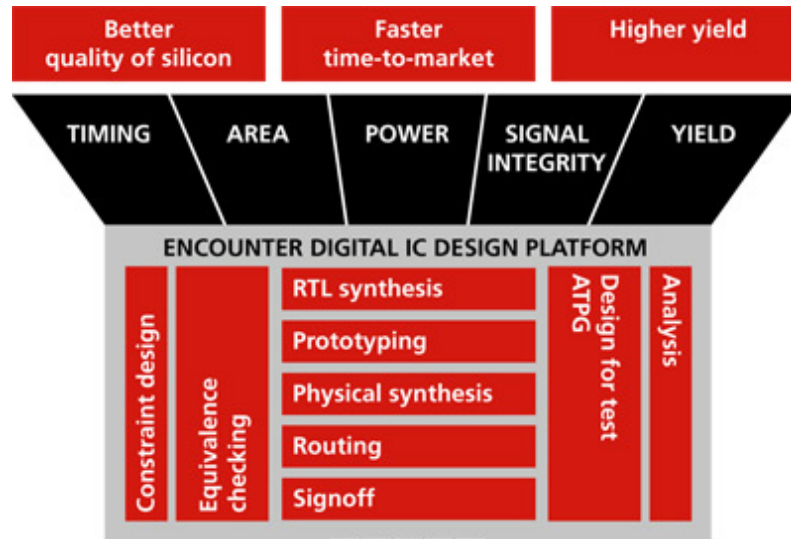


Flot de conception Silicium (Projet P2)


Additionneur

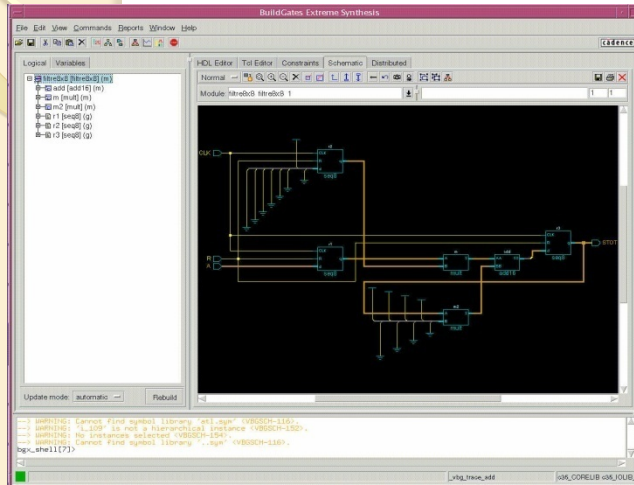

(a)

 

(b)

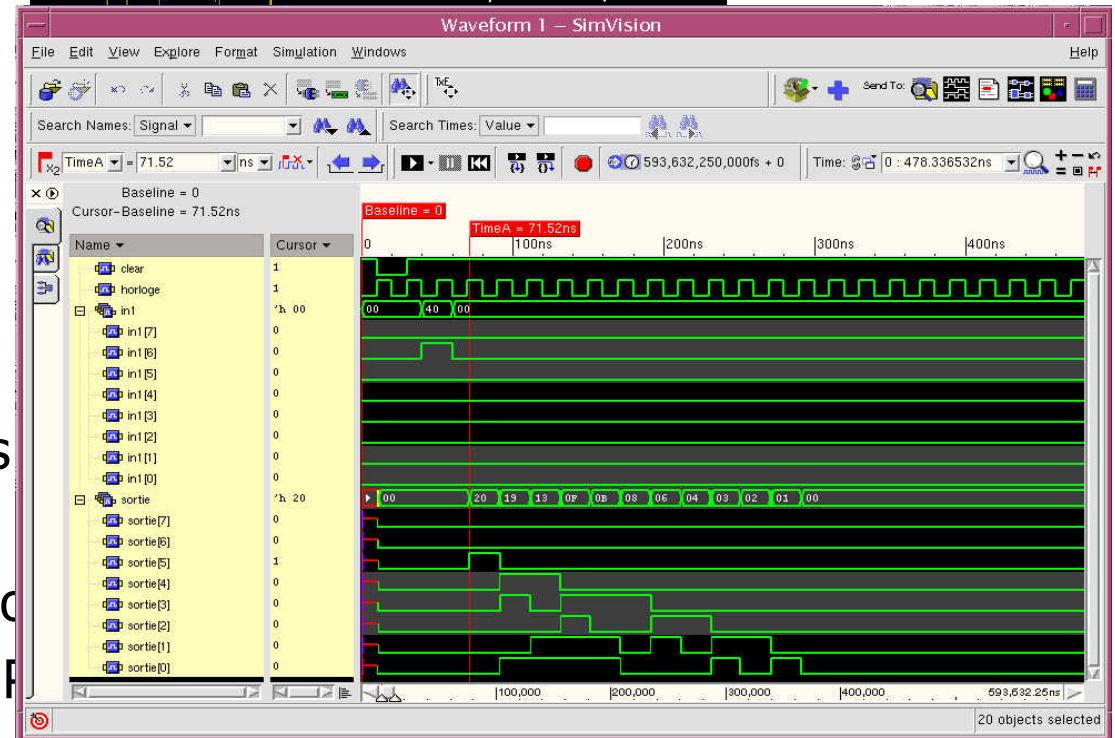

Simulation Post-Synthèse



Méthodologie suivie

- Lecture et analyse des fichiers
- Synthèse générique (a)
- Synthèse spécifique sur techno
- Extraction de métriques (S, f, P)


Flot de conception Silicium (Projet P2)

Floorplanning

 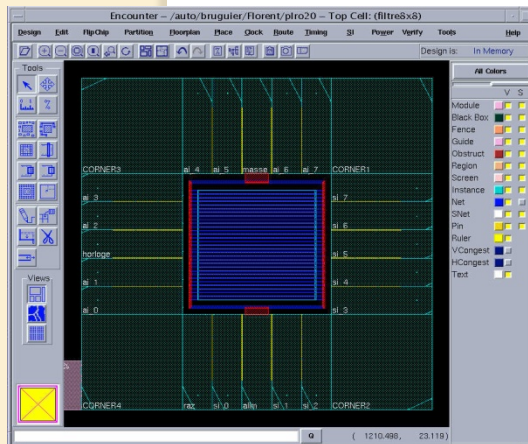- Insertion des I/O Pads
- Géométrie
- Rails d'alimentation




Routage

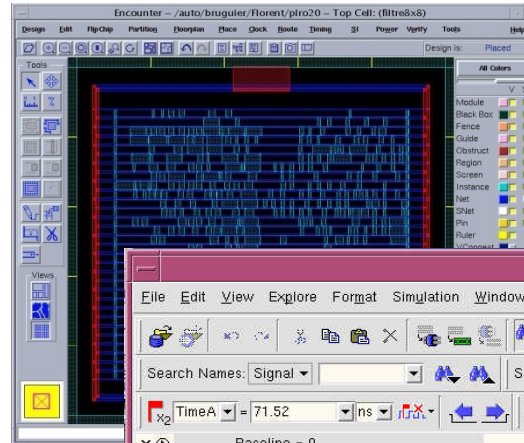

Place

- Port
- Arb

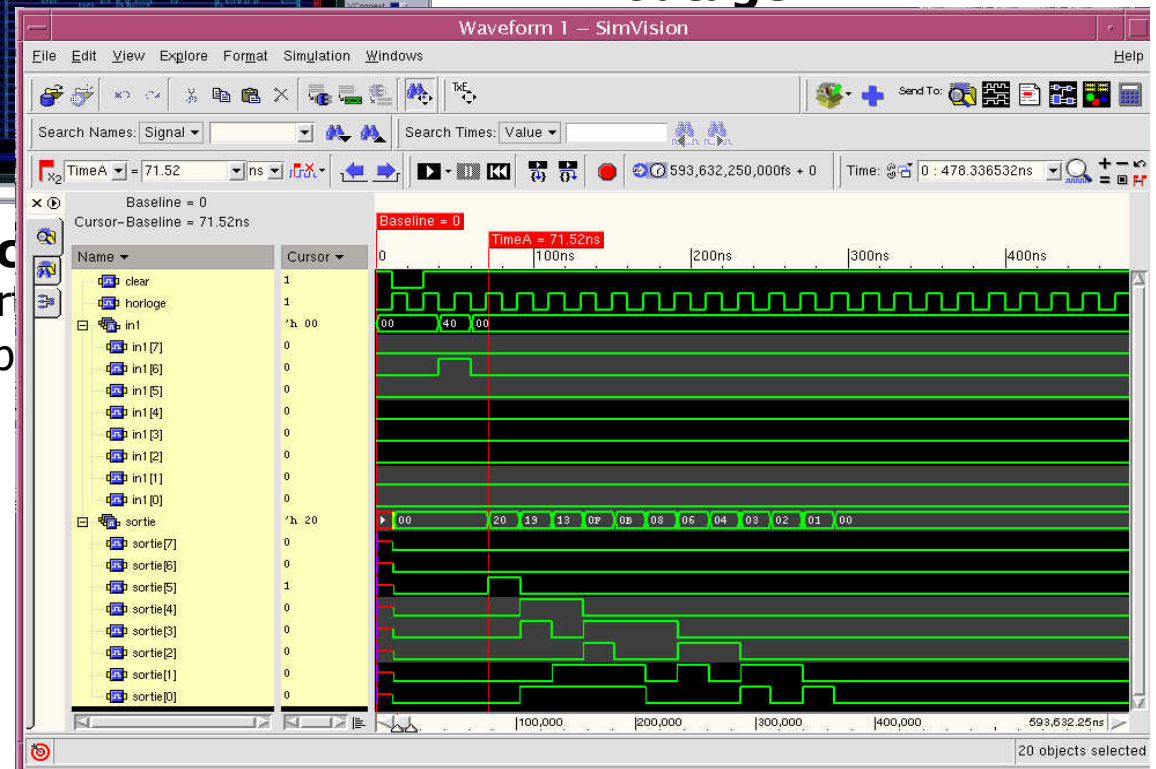


Simulation Post-P&R

Virtuoso® Layout Editing: filtre_LIB filtre8x8 layout

X: 377.3 Y: 1040.0 (F) Select: 0 DRD: OFF dX: -321.9 dY: 449.2 Dist: 552.63 Cmd: 4

Tools Design Window Create Edit Verify Connectivity Options Routing Assura HIT-KIT Utilities Help

 - Download
- Zoom In
- Zoom Out
- Fit
- Fit to Screen
- Fit to Window
- Hand
- Undo
- Redo
- Copy
- Paste
- Text
- Mouse



mouse L: mouseSingleSelectPt M: leHiMousePopUp() R: hiZoomAbsoluteScale (hiGetCurrentWin

HIT-Kit: 3.70 Tech: c35b4c3 User: bruguier